

Verilogの基礎その2

ISHI会

フルデジタルで音声を操るためのロジック回路 2回目


目次

- Verilog文法学習の続き
 - モジュール呼び出し
 - バス表記
 - リダクション演算
 - 三項演算子と数値リテラル
 - ビット接続
 - always文
 - ✓ reg
 - ✓ if
 - ✓ case文
- 回路演習
- 練習問題

前回の回答例

3入力AND回路のVerilogコード
 
```
module three_and(  
input wire a,  
input wire b,  
input wire c,  
output wire d);  
  
    assign d = a & b & c;  
endmodule
```



モジュール呼び出しの方法

モジュール呼び出し

Verilogではモジュール内でモジュールを呼び出すことができる。
モジュールは次のように呼び出す。

```
module_name instance_name (net);
```

module_nameは呼び出したいモジュールの名前、instance_nameはインスタンス名、netはモジュールへの配線を記述する。1週目のmy_andを呼び出すには以下のように記述する。

module_name instance_name

```
my_and two_and(
    .button1(in1),
    .button2(in2),
    .led(out1));
```

netの記述ルール
呼び出すモジュールのネット定義名

```
.a(in1)
```


net

呼び出し元モジュールのラベル

```
module my_and(
    input wire button1,
    input wire button2,
    output wire led);


    assign led = button1 & button2;
endmodule
```

モジュール呼び出しを使った組み合わせ回路

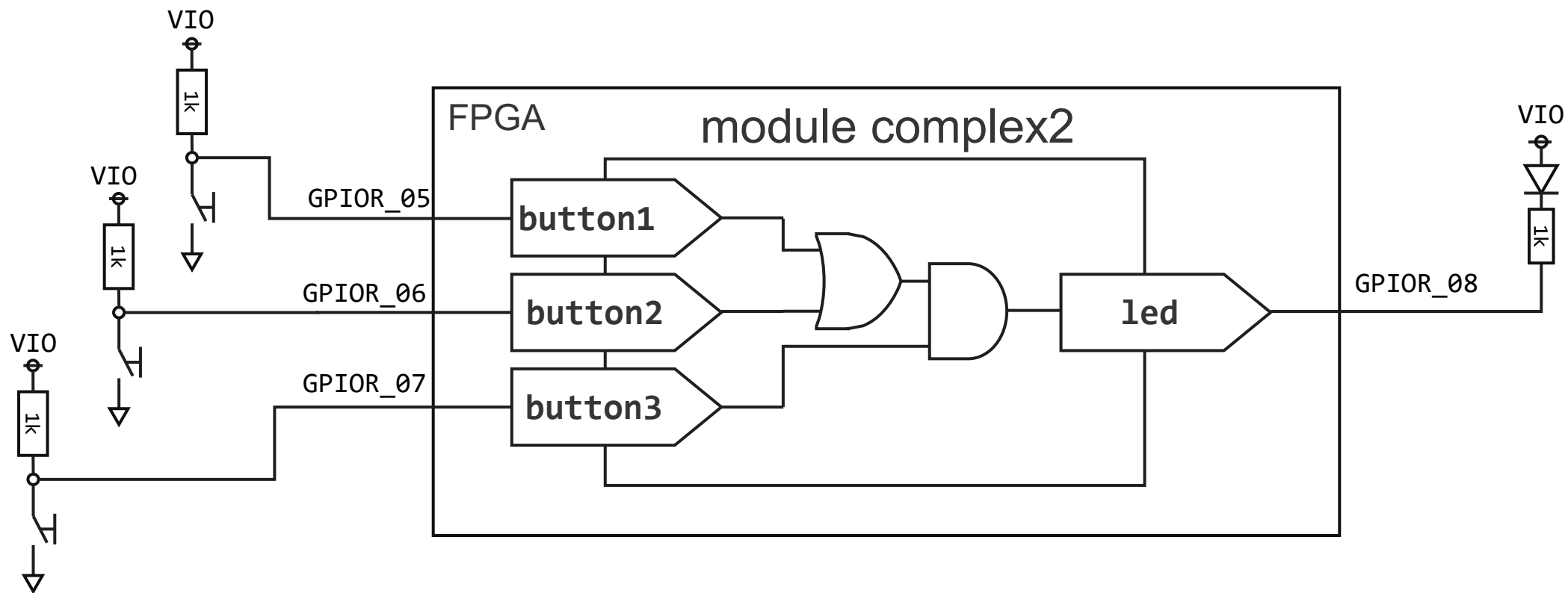

3個のボタンはGPIOR_05とGPIOR_06、GPIOR_07に接続する。
LEDはGPIOR_8に接続する。

配線図

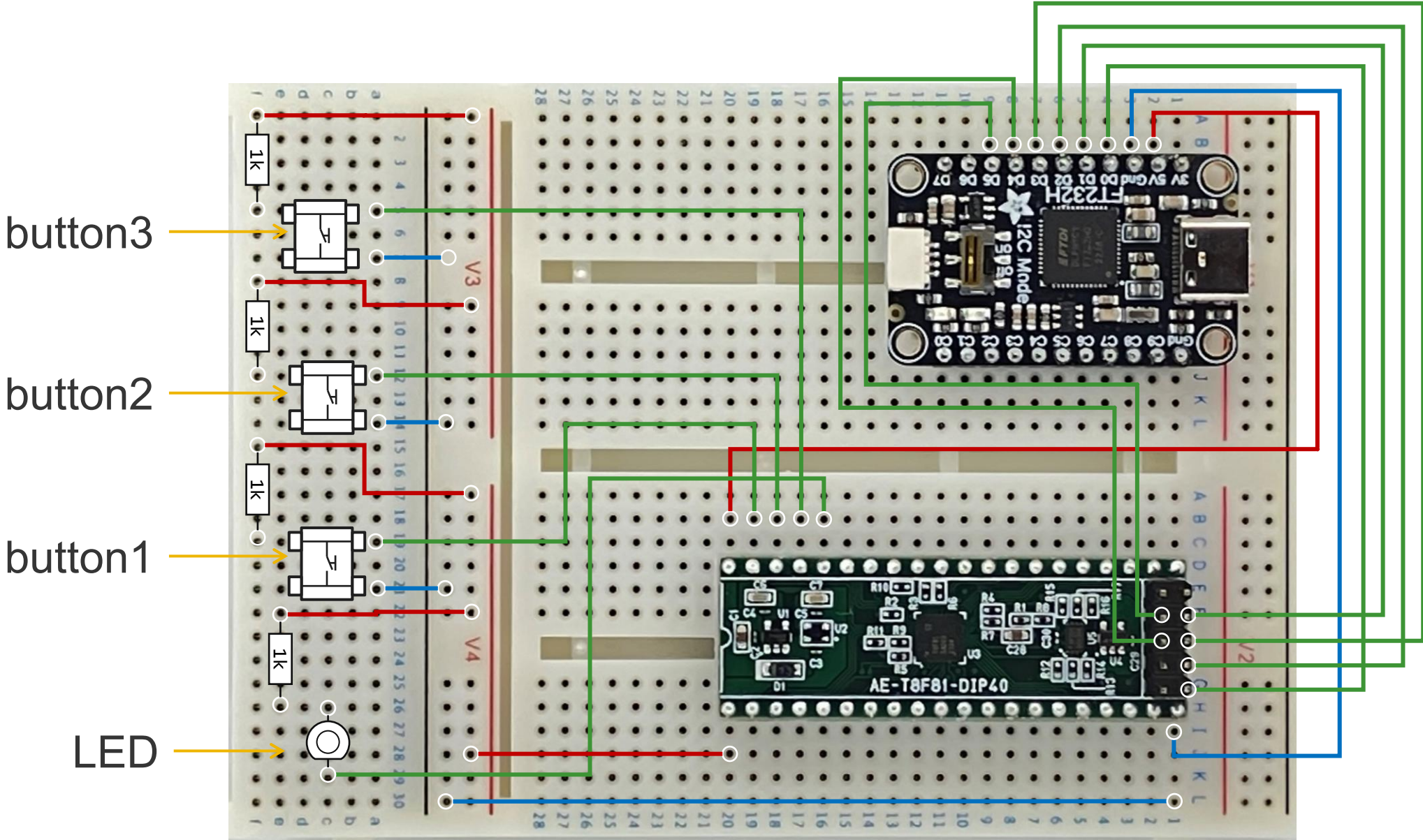

モジュール呼び出しの練習


andとorを組み合わせた回路を作成する。
1回目に作成したmy_andとmy_orを使用する。

※Top Module/Entityをcomplex2に変更するのを忘れずに

```

1 module complex2(
2   input wire button1,
3   input wire button2,
4   input wire button3,
5   output wire led);
6
7   wire a_or_b;
8
9   my_or two_or ← my_orを呼び出す
10
11   .button1(button1),
12   .button2(button2),
13   .led(a_or_b) ← orの結果はa_or_bに接続
14 );
15
16 my_and two_and ← my_andを呼び出す
17
18   .button1(button3),
19   .button2(a_or_b), ← my_andの2つ目の入力にはa_or_bにする。
20   .led(led) ← 出力はledに接続
21 );
22
23 endmodule

```

 

ファイルの読み込み1

※ 前回とは別のプロジェクトを作成した場合に必要な手順。別のプロジェクトから他のVerilogを読み込むときにも必要。


The screenshot shows the Efinity Software 2025.2.288.2.10 interface. The main window displays a project named 'tutorial2'. On the left, there is a 'Project' tree view with a 'Design' folder expanded. A context menu is open over the 'Design' folder, with the 'Add' option selected. A blue arrow points from the text '右クリックしてAddを選択する' to the 'Add' option in the context menu. The console window on the right shows the following output:

```
Wed June 10 26 23:02:07 - Starting Efinity IP Manager RPC Service...
Wed June 10 26 23:02:10 - IP Manager RPC Server Connected.
INFO : Reading project database "C:/Users/pochi/Box/ISHI_rtl/tutorial2/tutorial2.xml"
[FlowMsg::ProjectDatabaseReading]
INFO : Maximum concurrency has been set to 8 [FlowMsg::MaxThreads]
Wed June 10 26 23:50:09 - Project loaded VM : 232.656 MB RSS : 261.548 MB
```

Property	Value
Top Module	sel
Top VHDL Arch	
Device	T8F81
Timing Model	C2
Family	Trion
Software Version	2025.2.288.2.10
Location	C:/Users/pochi/Box/IS

ファイル読み込み2

読み込みたいVerilogファイルのパスに移動

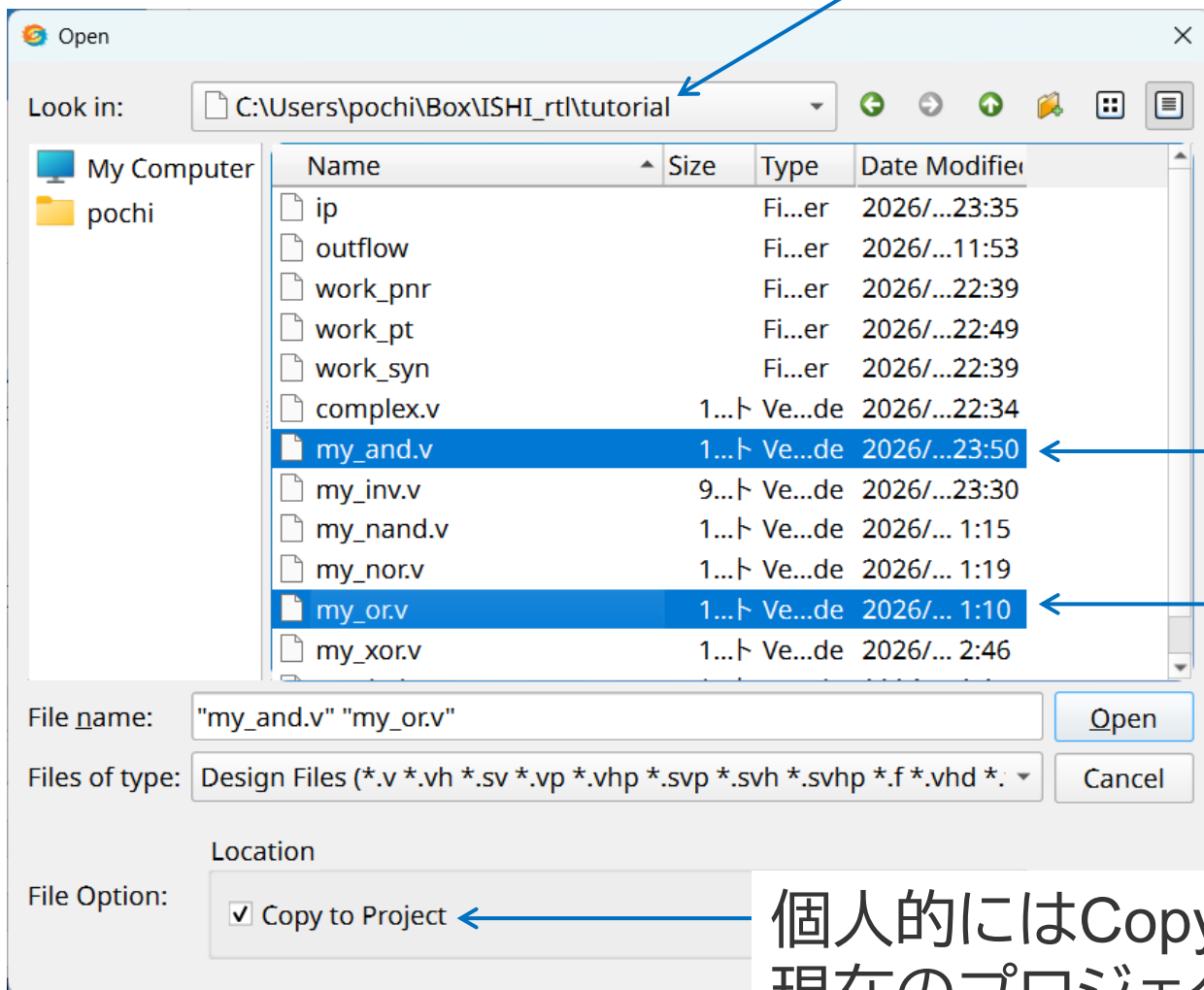

my_and.vを選択

Ctrlを押しながら、my_or.vを選択

個人的にはCopy to Projectにチェックを入れるのがおすすめ
現在のプロジェクトにファイルがコピーされる









ファイル読み込み3

The screenshot shows the Efinity Software 2025.2.288.2.10 interface. The main window displays a project named 'tutorial2' with a 'dashboard' and a 'Project' tree. The 'Project' tree shows a 'Design' folder containing several files, including 'my_or.v (default)' and 'my_and.v (default)'. A blue bracket highlights these two files, with the text 'ファイルが追加される' (Files are added) next to it. The 'Console' window on the right shows the following log messages:

```
Wed June 10 26 23:02:07 - Starting Efinity IP Manager RPC Service...
Wed June 10 26 23:02:10 - IP Manager RPC Server Connected.
INFO      : Reading project database "C:/Users/pochi/Box/ISHI_rtl/tutorial2/tutorial2.xml"
[FlowMsg::ProjectDatabaseReading]
INFO      : Maximum concurrency has been set to 8 [FlowMsg::MaxThreads]
Wed June 10 26 23:50:09 - Project loaded VM : 232.656 MB RSS : 261.548 MB
```

Property	Value
Top Module	sel
Top VHDL Arch	
Device	T8F81
Timing Model	C2
Family	Trion
Software Version	2025.2.288.2.10
Location	C:/Users/pochi/Box/IS

動作

 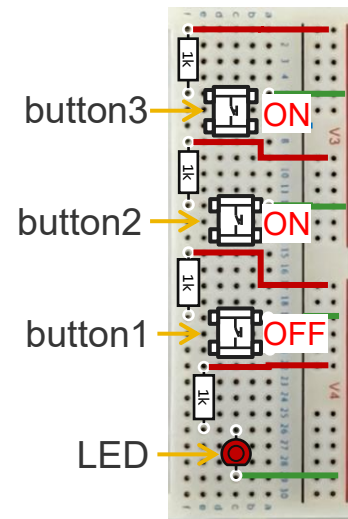      

バス表記

バス

```
input wire [3:0] button
```

このような記述をバスという。複数の配線を束ねて、配列(リスト)のように扱える。バスの1つの配線を指定するには、

```
button[2]
```

のように記述する。複数の連続した配線を指定するには、

```
button[2:1]
```


のように記述する。

なお、バスはゼロから始まっている必要はなく、以下のような定義も可能。

```
input wire [4:1] button
```


バスを使ったANDゲート

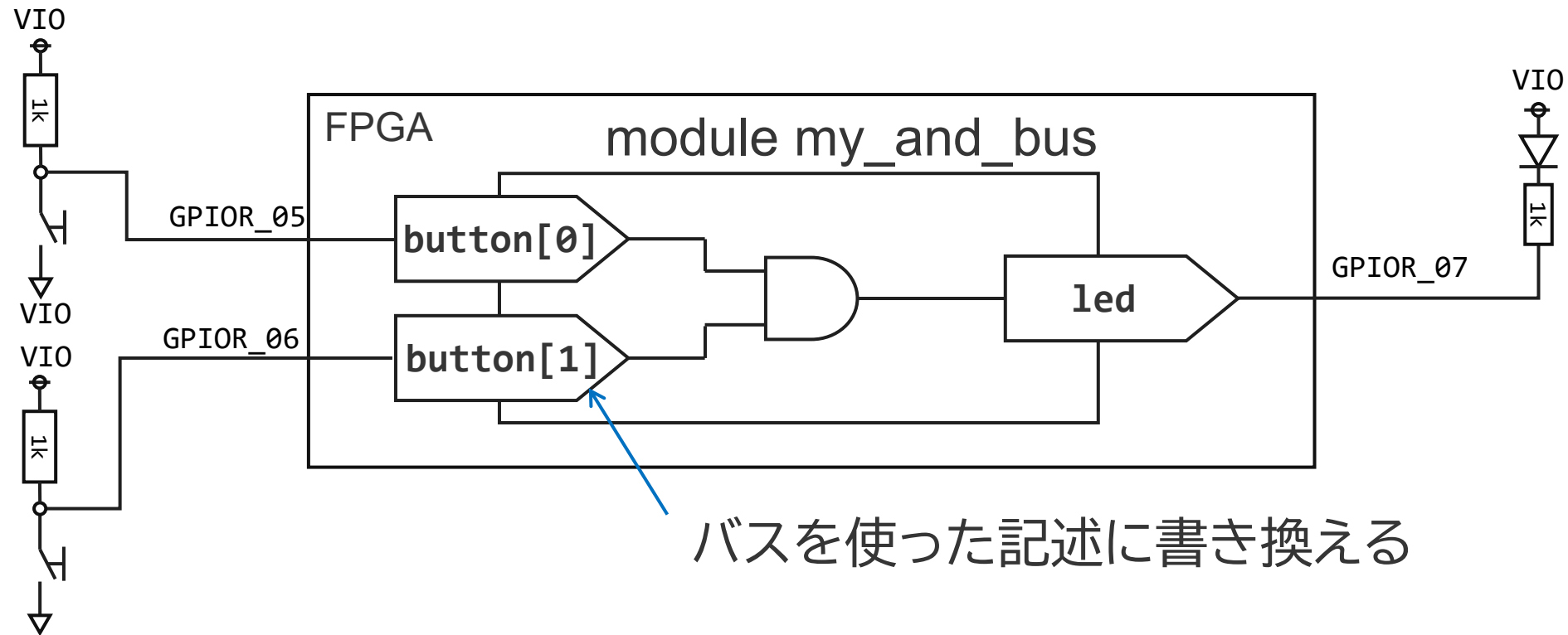2入力ANDゲートとして動作する回路をFPGAに実装する。
入力として2つのボタンと1つのLEDを有する。



2個のボタンはGPIOR_05とGPIOR_06、LEDはGPIOR_07に接続する。

配線図

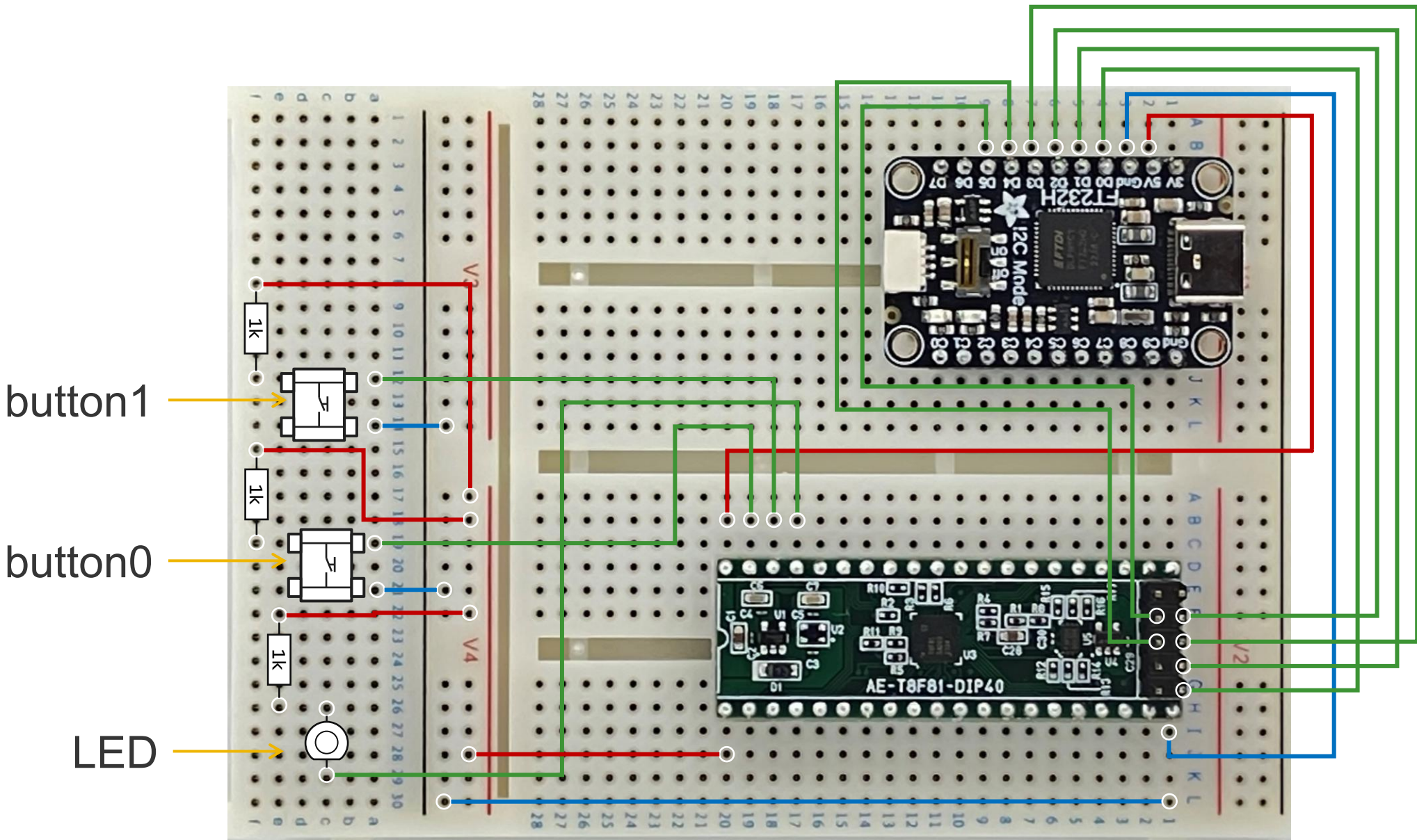

バスを使ったANDゲートのVerilogコード

※Top Module/Entityをmy_and_busに変更するのを忘れずに

```
Code Editor
my_and_bus.v
1 module my_and_bus(
2   input wire [1:0] button,
3   output wire led);
4
5   assign led = button[0] & button[1];
6
7   endmodule
8
```


モジュール名はmy_and_bus

[1:0]とすることで2ビット分のバスが定義される

[1]とすることでバスの2個目の配線にアクセスできる

バスのピンアサイン

Interface Designerを開く

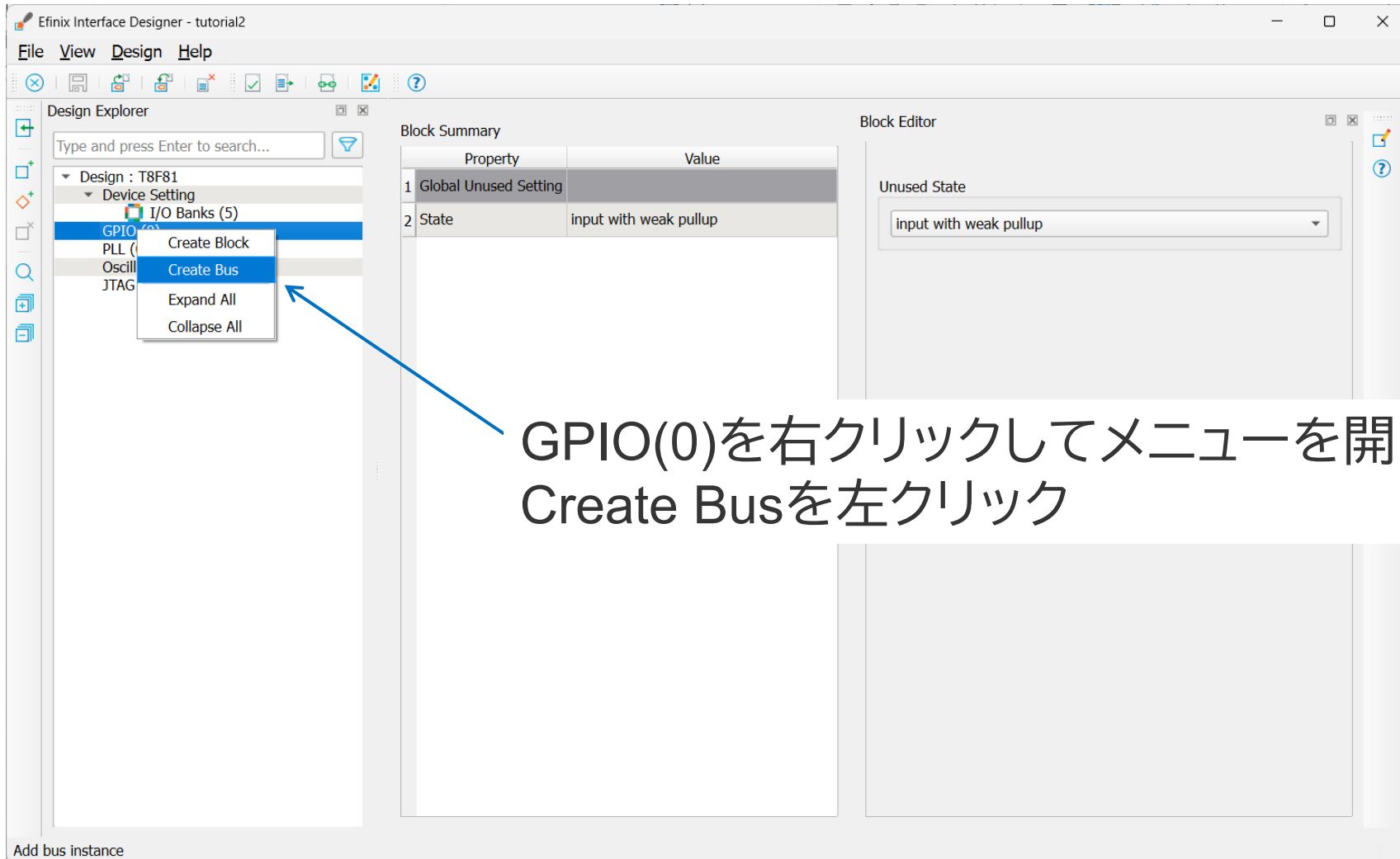


The screenshot shows the Efinix Interface Designer interface. The Design Explorer on the left lists components under 'Design : T8F81', including 'Device Setting', 'I/O Banks (5)', 'GPIO (0)', 'PLL (0)', 'Oscill', and 'JTAG'. A context menu is open over 'GPIO (0)', with 'Create Bus' selected. The Block Editor on the right shows the 'Unused State' dropdown set to 'input with weak pullup'. The Block Summary table below shows the following data:

Property	Value
1 Global Unused Setting	
2 State	input with weak pullup

Add bus instance

GPIO(0)を右クリックしてメニューを開き
Create Busを左クリック

バスのピンアサイン2

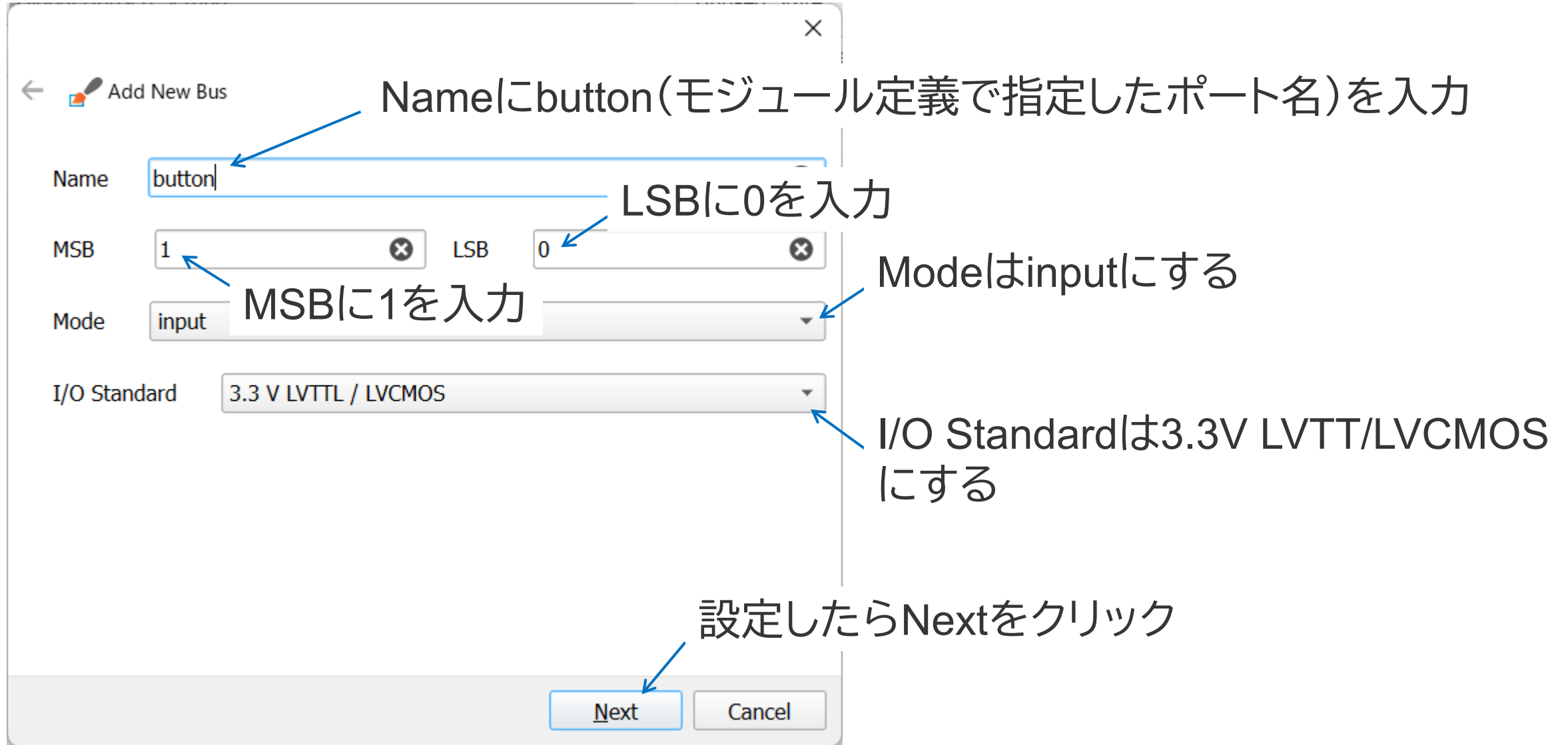

The image shows a software dialog box titled "Add New Bus" with the following fields and annotations:

- Name:** A text input field containing "button". An arrow points to it with the text "Nameにbutton(モジュール定義で指定したポート名)を入力".
- MSB:** A numeric input field containing "1". An arrow points to it with the text "MSBに1を入力".
- LSB:** A numeric input field containing "0". An arrow points to it with the text "LSBに0を入力".
- Mode:** A dropdown menu with "input" selected. An arrow points to it with the text "Modeはinputにする".
- I/O Standard:** A dropdown menu with "3.3 V LVTTTL / LVCMOS" selected. An arrow points to it with the text "I/O Standardは3.3V LVTTT/LVCMOSにする".
- Buttons:** "Next" and "Cancel" buttons are at the bottom. An arrow points to the "Next" button with the text "設定したらNextをクリック".

バスのピンアサイン3

← Add New Bus

Input

Pin Name
button

Register Option
none

Clock

Pin Name

Inverted

Pull Option
none


Enable Schmitt Trigger

Next Cancel

ここは変更無しでよい

そのままNextを左クリック

バスのピンアサイン4

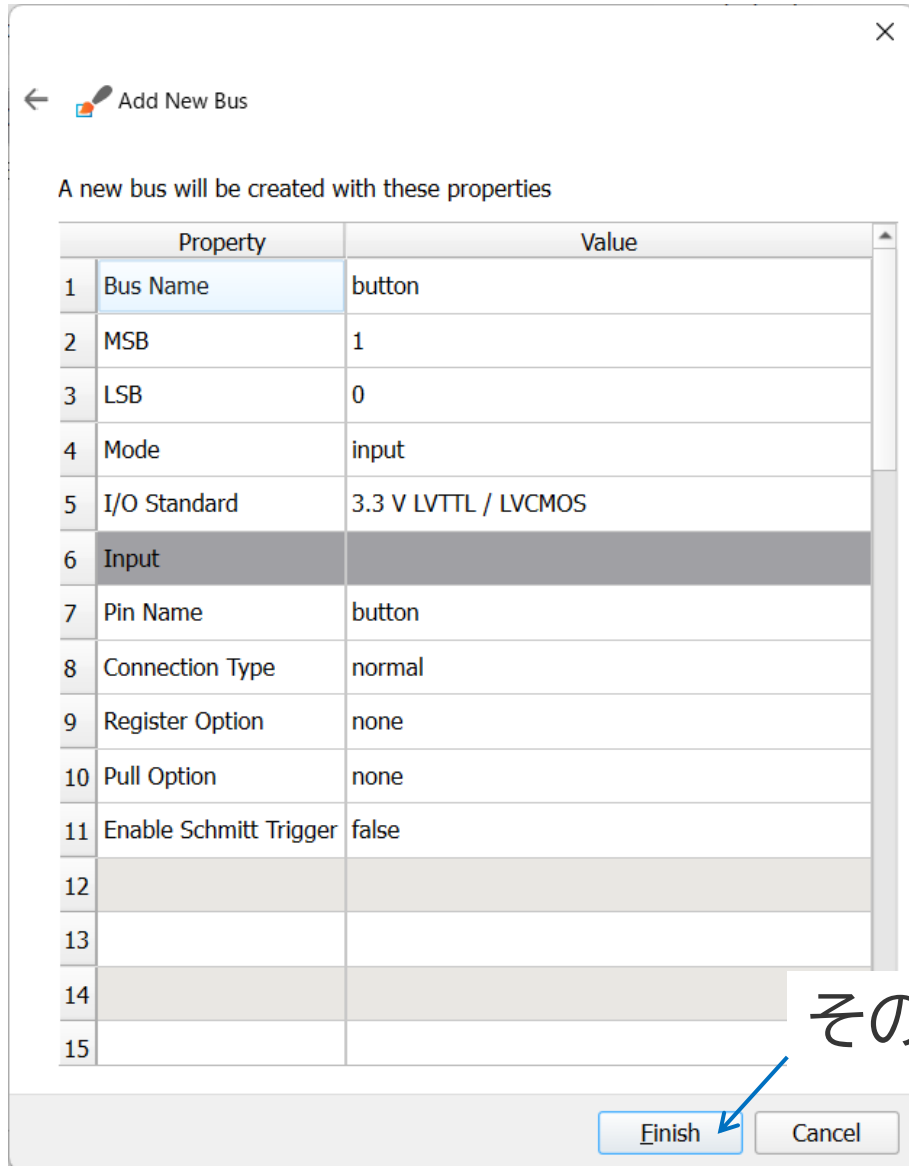

← Add New Bus

A new bus will be created with these properties

	Property	Value
1	Bus Name	button
2	MSB	1
3	LSB	0
4	Mode	input
5	I/O Standard	3.3 V LVTTTL / LVCMOS
6	Input	
7	Pin Name	button
8	Connection Type	normal
9	Register Option	none
10	Pull Option	none
11	Enable Schmitt Trigger	false
12		
13		
14		
15		

Finish Cancel

確認画面が出るので間違いが無ければそのままFinishを左クリック

そのままFinishを左クリック

ピンアサイン1

The screenshot shows the Efinix Interface Designer interface. On the left, the Design Explorer pane displays a tree view of the design components. The components listed are:

- Design : T8F81
 - Device Setting
 - I/O Banks (5)
 - GPIO (3)
 - button [1:0]
 - button[0] :
 - button[1] :
 - led :
 - PLL (0)
 - Oscillator (0)
 - JTAG User Tap (0)

Two blue arrows point from the Japanese text to the 'button [1:0]' and 'led :' entries in the Design Explorer. The main area of the window is a 'Block Summary' table with two columns: 'Property' and 'Value'. The table is currently empty.


Property	Value
----------	-------

バスはこのようにまとめられる

出力のledも作成する

ピンアサイン2

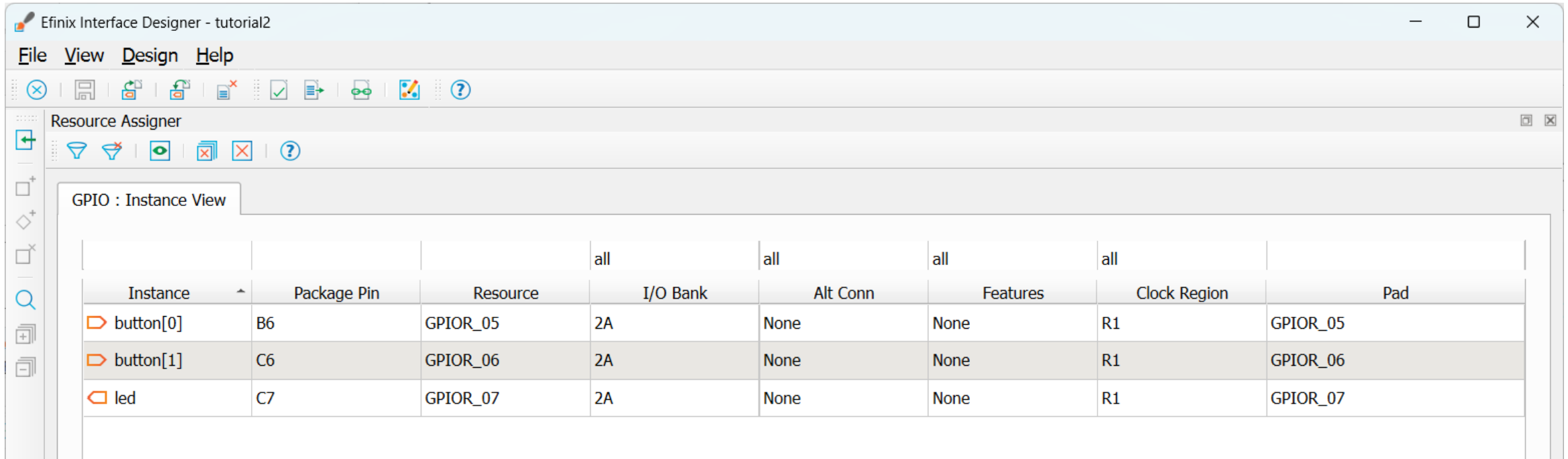Design > Show/Hide GPIO Resource AssignerからResource Assignerを開く
次のように設定する。



The screenshot shows the Efinix Interface Designer software. The main window is titled "Efinix Interface Designer - tutorial2". The "Resource Assigner" window is open, displaying the "GPIO : Instance View" tab. The table below shows the configuration for three GPIO instances: button[0], button[1], and led.

Instance	Package Pin	Resource	I/O Bank	Alt Conn	Features	Clock Region	Pad
button[0]	B6	GPIOR_05	2A	None	None	R1	GPIOR_05
button[1]	C6	GPIOR_06	2A	None	None	R1	GPIOR_06
led	C7	GPIOR_07	2A	None	None	R1	GPIOR_07

リダクション演算

リダクション演算

```
wire [3:0] a;  
wire b;  
assign b = &a;
```

上記の&aは正しい文法である。&はバスに対しては1つでも作用できリダクションという。

リダクションはバスの全要素をオペランドとする演算を行う。

上記の例では、a[0] & a[1] & a[2] & a[3]と等価になる。

リダクションはAND、OR、ExORに対して適用できる。

ANDゲートのリダクションへの書き直し

Code Editor

my_and_bus.v x my_and_bus_red.v x

```

1 module my_and_bus_red(
2   input wire [1:0] button,
3   output wire led);
4
5   assign led = &button;
6
7   endmodule
8

```

※Top Module/Entitiyをmy_and_bus_red
に変更するのを忘れずに

モジュール名はmy_and_bus_red

buttonの後ろには何も付けずに、先頭に&を付ける。

GPIO : Instance View

Instance	Package Pin	Resource	I/O Bank	Alt Conn	Features	Clock Region	Pad
button[0]	B6	GPIOR_05	2A	None	None	R1	GPIOR_05
button[1]	C6	GPIOR_06	2A	None	None	R1	GPIOR_06
led	C7	GPIOR_07	2A	None	None	R1	GPIOR_07

三項演算子と数値リテラル

三項演算子

```
<式1> ? <式2> : <式3>;
```

「?」と「:」から構成される演算子を三項演算子という。「:」に挟まれた式2と式3のどちらかを、式1の条件によって選択できる。

式1には条件を表す式を入れる。条件式には、2つの式の値を比較する「==」や「!=」、複数のビットを数値として比較する「>=」、「>」などが使用できる。

式1が**True**であれば、「:」の左側である式2が選択される。

式1が**False**であれば、「:」の右側である式3が選択される。

sの入力によってaとbを切り替えるような回路は、

```
assign c = (s == 1'b1) ? a : b;
```

のようにかける。これはsが1のときにaが、0のときにbがcに出力される回路である。

数値リテラル

1' b1

1ビットの1を表す式として、「1' b1」という表現を使用する。

ここで「b」は2進数を意味する。「b」は他に「o」、「d」、「x」がある。それぞれ、8進数、10進数、16進数を意味する。

「1'」はビット数を表し、1ビットであることを意味する。
例えば2ビットの2であれば、「2' b10」と表記する。


いずれの進数の表記であっても、「'」の手前の数字は2進数でのビット数を意味する。

例) 16進数で10進数における10を意味する「0xa」は、

4' xa

16進数における1桁は4ビットとなるから、「4'」となる。

三項演算子を使った回路

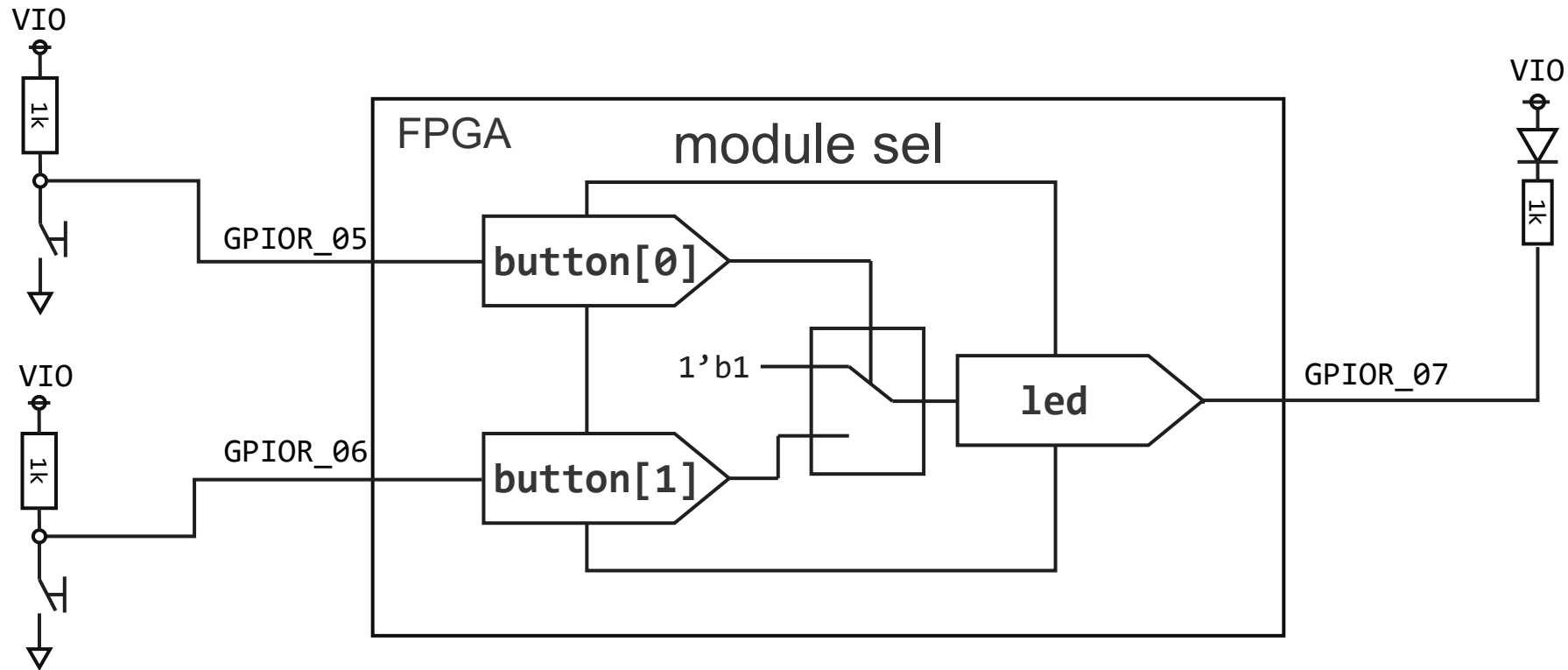

button[0]でbutton[1]を通過させるか選択する回路を作る
button[0]を押している間はbutton[1]でledの点灯・消灯を制御できるようにする

三項演算子のVerilogコード

※Top Module/Entitiyをselに変更するのを忘れずに

Code Editor

sel.v

```

1 module sel ← モジュール名はmy_and
2   input wire [1:0] button,
3   output wire led);
4
5   assign led = (button[0] == 1'b1)? 1'b0: button[1];
6
7   endmodule
8


```

↑
カッコ内に条件を記述する。
三項演算子は「?」と「:」で記述

GPIO : Instance View

Instance	Package Pin	Resource	I/O Bank	Alt Conn	Features	Clock Region	Pad
button[0]	B6	GPIOR_05	2A	None	None	R1	GPIOR_05
button[1]	C6	GPIOR_06	2A	None	None	R1	GPIOR_06
led	C7	GPIOR_07	2A	None	None	R1	GPIOR_07

動作

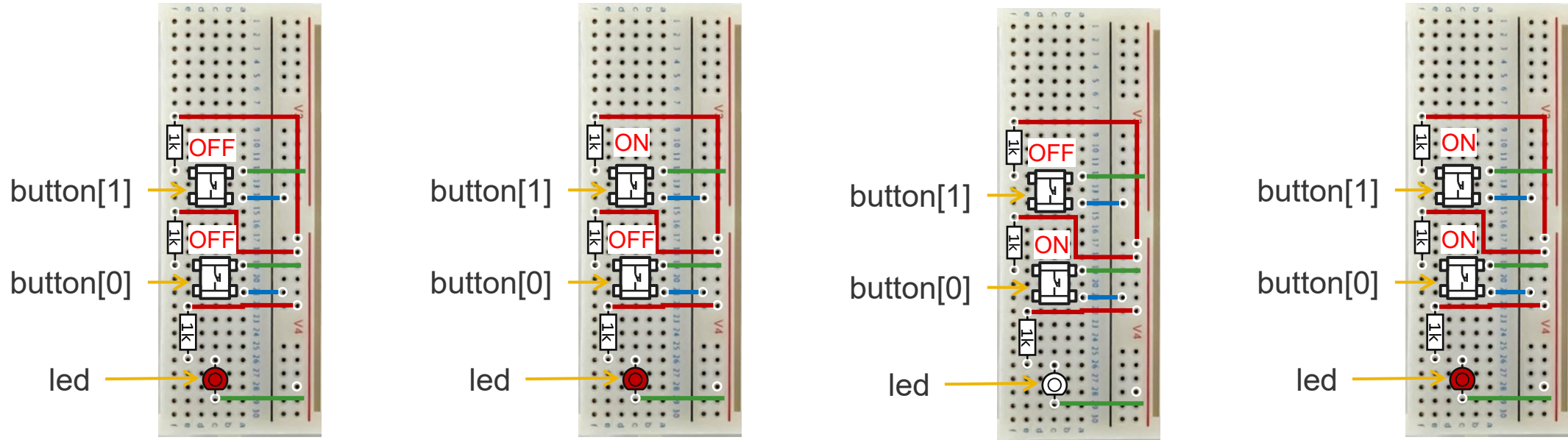

- 何もボタンを押していない場合、LEDは0 → 点灯する
- button[0]を押した場合button[1]が透過になる。
 - button[1]を押した場合は点灯
 - button[1]を離した場合は消灯

ビット接続

ビット接続

```
{ a, b }
```

のように、{}内にカンマ区切りで配線を入れると新たなバスを定義できる。左側にあるほど上位ビットとなる。

ビット接続は assign 構文の両辺で使うことができる。例えば、左辺に


```
assign c = { a, b };
```

のように使うことで、cにaとbを連結したバスを接続できる。このとき、cは同じ長さのバスとして定義されている必要がある。右辺に使うことで、

```
assign { a, b } = c;
```

バスcをaとbに分けて接続できる。このとき、aとbのバス幅の合計はcのバス幅と一致する必要がある。(エラーにはならないが、バグの温床となるので合わせる)


ビット接続を使った回路

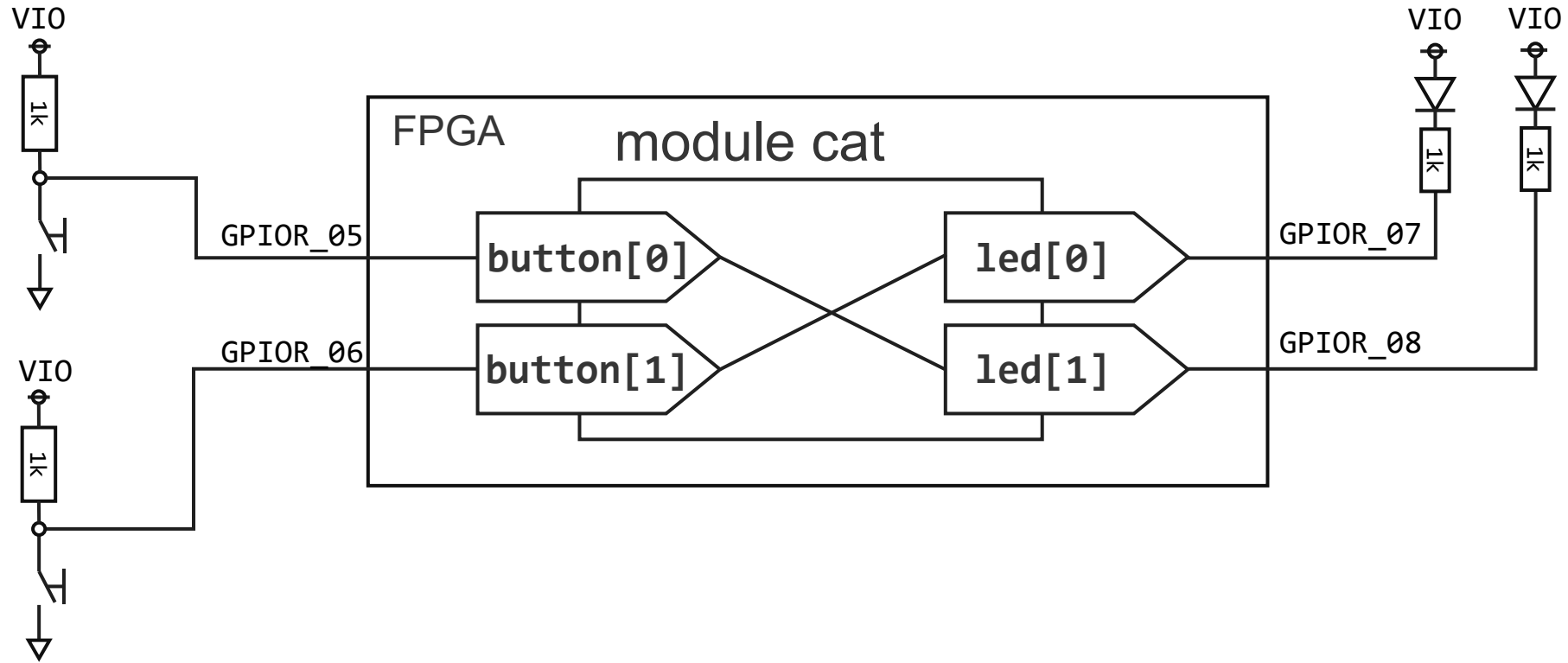

スイッチ2個とLED2個の回路に変更する

スイッチとLEDの対応をスワップする回路を作る

配線図

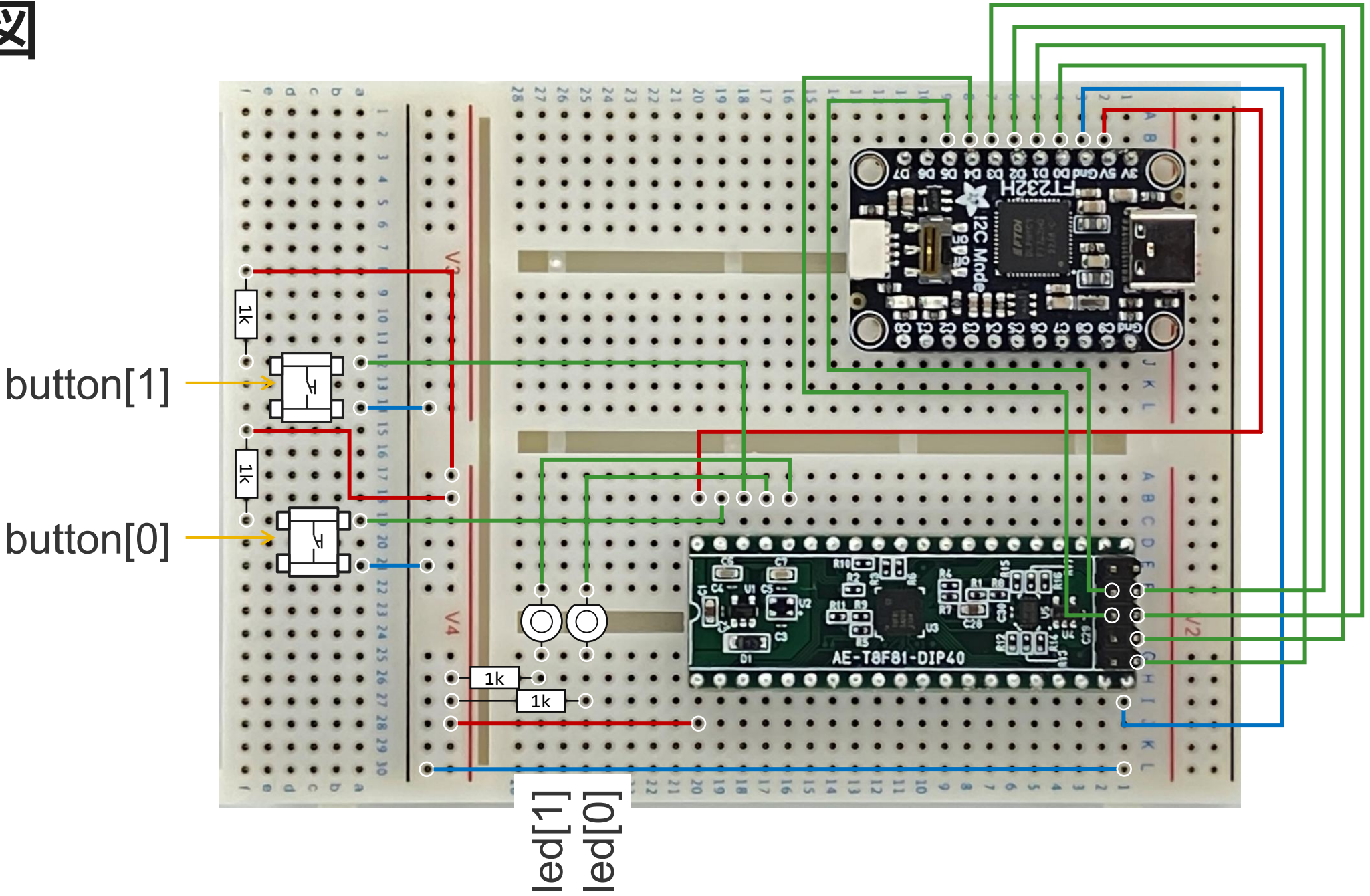

ビット接続を使った回路のVerilogコード

※Top Module/Entitiyをcatに変更するのを
忘れずに

```
Code Editor
cat.v
1 module cat(
2   input wire [1:0] button,
3   output wire [1:0] led);
4
5   assign led = {button[0], button[1]};
6
7   endmodule
8
```


モジュール名はcat

入出力ともにバスにする

左側を[0]とする。左側のほうが上位ビットとなる。

バスのピンアサイン1

Interface Designerを開く

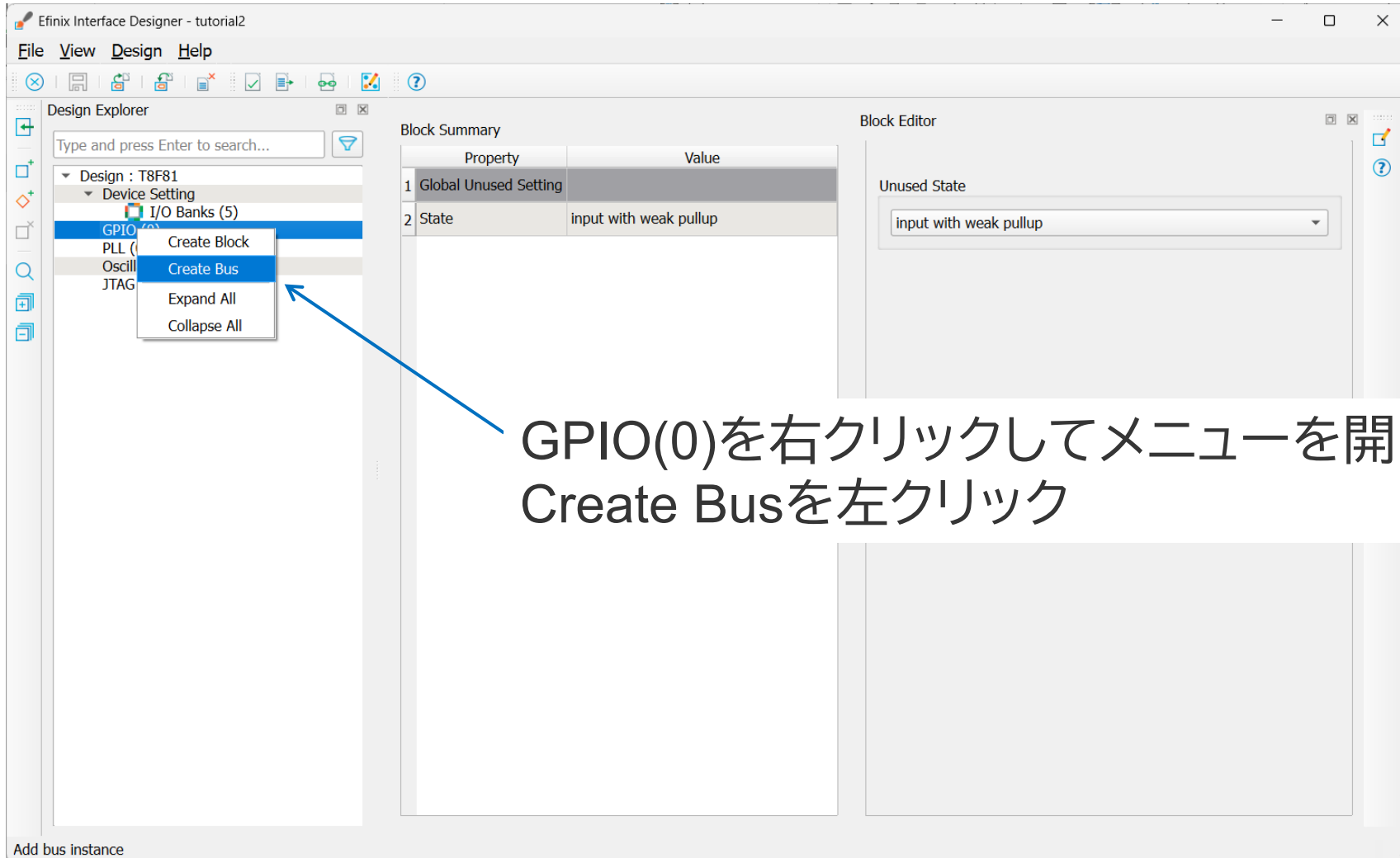

The screenshot shows the Efinix Interface Designer interface. The Design Explorer on the left lists components under 'Design : T8F81', including 'I/O Banks (5)' and 'GPIO (0)'. A context menu is open over 'GPIO (0)', with 'Create Bus' selected. The Block Editor on the right shows the 'Unused State' dropdown set to 'input with weak pullup'. The Block Summary table below shows the state of the bus.

Property	Value
1 Global Unused Setting	
2 State	input with weak pullup

Unused State
input with weak pullup

Add bus instance

GPIO(0)を右クリックしてメニューを開き
Create Busを左クリック

バスのピンアサイン2

← Add New Bus

Name led

MSB 1 LSB 0

Mode output

I/O Standard 3.3 V LVTTTL / LVCMOS

Next Cancel

名前はledにする。

outputに変更する。

バスのピンアサイン3

← Add New Bus

Output

Pin Name
led

Register Option
none

Drive Strength (1-weakest, 4-strongest)
1


Enable Slew Rate

Next Cancel

ここは特に変更しない。
間違いがなければNext

間違いが無ければNextを左クリック。

バスのピンアサイン4

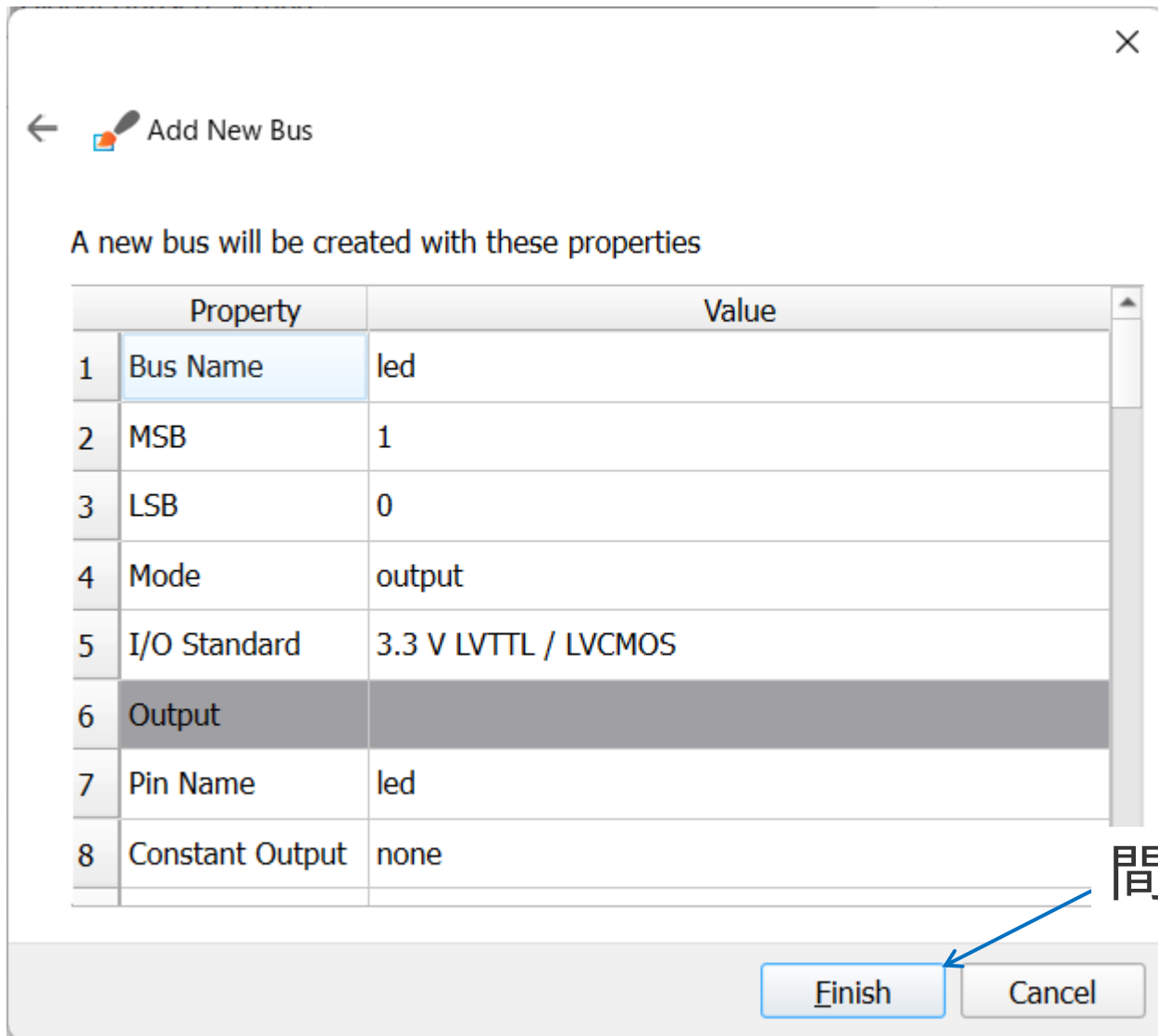

← Add New Bus

A new bus will be created with these properties


	Property	Value
1	Bus Name	led
2	MSB	1
3	LSB	0
4	Mode	output
5	I/O Standard	3.3 V LVTTTL / LVCMOS
6	Output	
7	Pin Name	led
8	Constant Output	none

Finish Cancel

最終確認。間違いが無ければFinish。

間違いが無ければNextを左クリック。

バスのピンアサイン

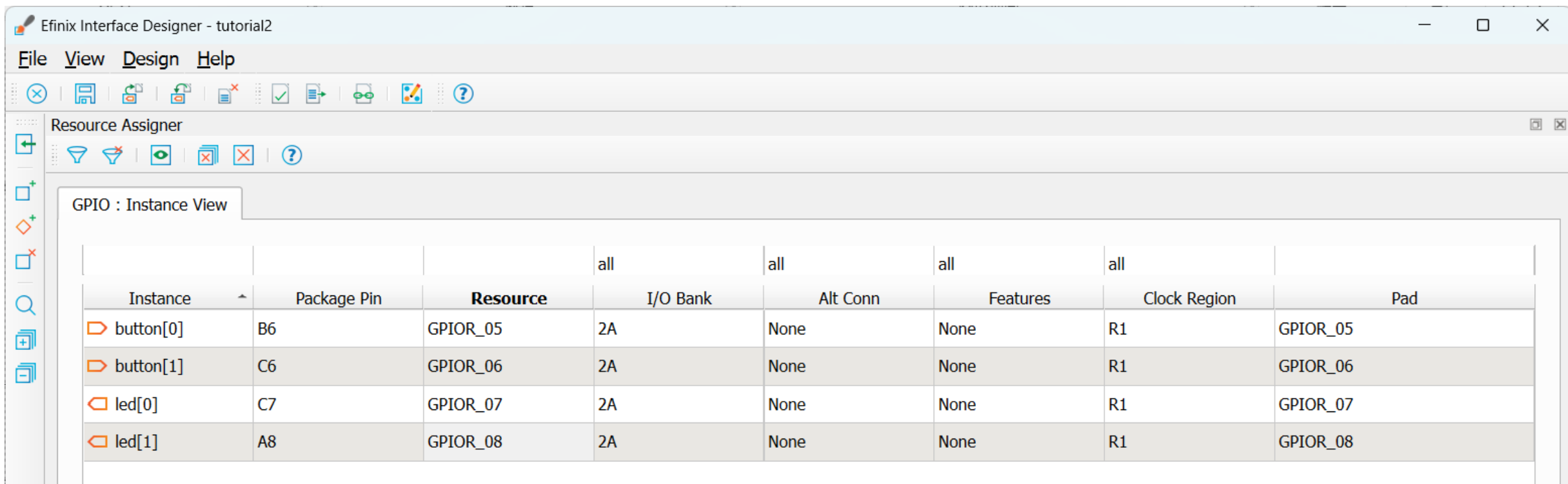


The screenshot shows the Efinix Interface Designer software interface. The main window is titled "Efinix Interface Designer - tutorial2". The "Resource Assigner" panel is active, displaying a table titled "GPIO : Instance View". The table lists four instances: button[0], button[1], led[0], and led[1]. Each instance is assigned to a specific package pin and resource. The table columns are Instance, Package Pin, Resource, I/O Bank, Alt Conn, Features, Clock Region, and Pad.

Instance	Package Pin	Resource	I/O Bank	Alt Conn	Features	Clock Region	Pad
button[0]	B6	GPIOR_05	2A	None	None	R1	GPIOR_05
button[1]	C6	GPIOR_06	2A	None	None	R1	GPIOR_06
led[0]	C7	GPIOR_07	2A	None	None	R1	GPIOR_07
led[1]	A8	GPIOR_08	2A	None	None	R1	GPIOR_08

- button を GPIO_R05とGPIOR_06に割り当てる
- ledをGPIOR_07とGPIOR_08に割り当てる

動作

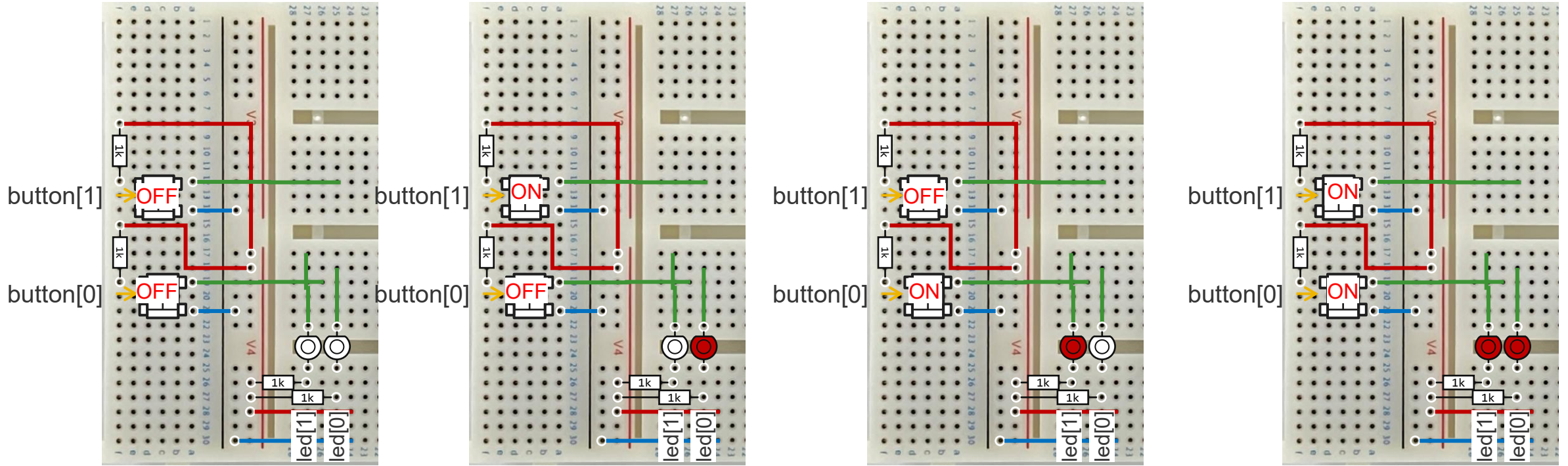

button[1]はled[0]の点灯・消灯をコントロールし
 button[0]はled[1]の点灯・消灯をコントロールする

always文

reg

reg構文を用いることで記憶素子を定義できる。ただし、Verilogにおけるreg構文は合成結果として記憶素子にならないこともあり、記憶素子にならないようなregの使い方を学習する。reg構文は、

```
wire reg_name;
```

のように記述する。regの後ろには、配線名をつける。これで、reg_nameというレジスタ(配線)ラベルを新たに定義できる。

always文

always文は信号に変化があったときに実行する動作を書くことができる構文。次のように記述する

```
always @(*)
```

センシティブティリスト

「always」のあとの「@」から後ろをセンシティブティリストと言う。

センシティブティリストには変化を捕捉する信号を列挙する。

センシティブティリストに「*」を記述することで、モジュール内のすべての信号が列挙される。すなわち、モジュール内すべての信号の変化を補足することを意味する。

always文内ではwireを接続することはできない。

すなわち、「assign」を記述することができない。

always文内では代入される対象はすべて「reg」で定義される必要がある。

begin~end文

```
always @(*)  
begin  
    { この範囲に  
      動作を書く }  
end
```

beginからendまでの囲まれた範囲を1つのブロックとして扱うことができる。

複数の文を同時に動作させる範囲として指定するために使用する。

他のプログラミング言語では「{}」が使用されるが、Verilogでは「{}」はビット接続ですでに使われているため、このような表記となる。

なお、Verilogではインデントはすべて無視されるため、あくまでも見やすさのために入れていることに注意。

alwaysのセンシティブティリストに続けて「begin」を書いても問題ない。

beginを改行して表記するのは個人的趣味。

if

```
always @(*)
begin
  if (s == 2'b00) e = a;
  else if (s == 2'b01) e = b;
  else if (s == 2'b10) e = c;
  else e = d;
end
```

if文はalways文の中でのみ使うことができる。

条件がTrueの場合にその行の文が実行される。


条件には三項演算子と同様に等値、非等値、大小が使用できる。

組み合わせ回路を合成する場合は必ず「else」文が必要となる

「else」文がない場合、記憶回路(ラッチ)が合成される事があるので注意!

とりあえず、「else」が絶対に必要なことだけを絶対に覚える。

alwaysとifを用いたledの点灯回路

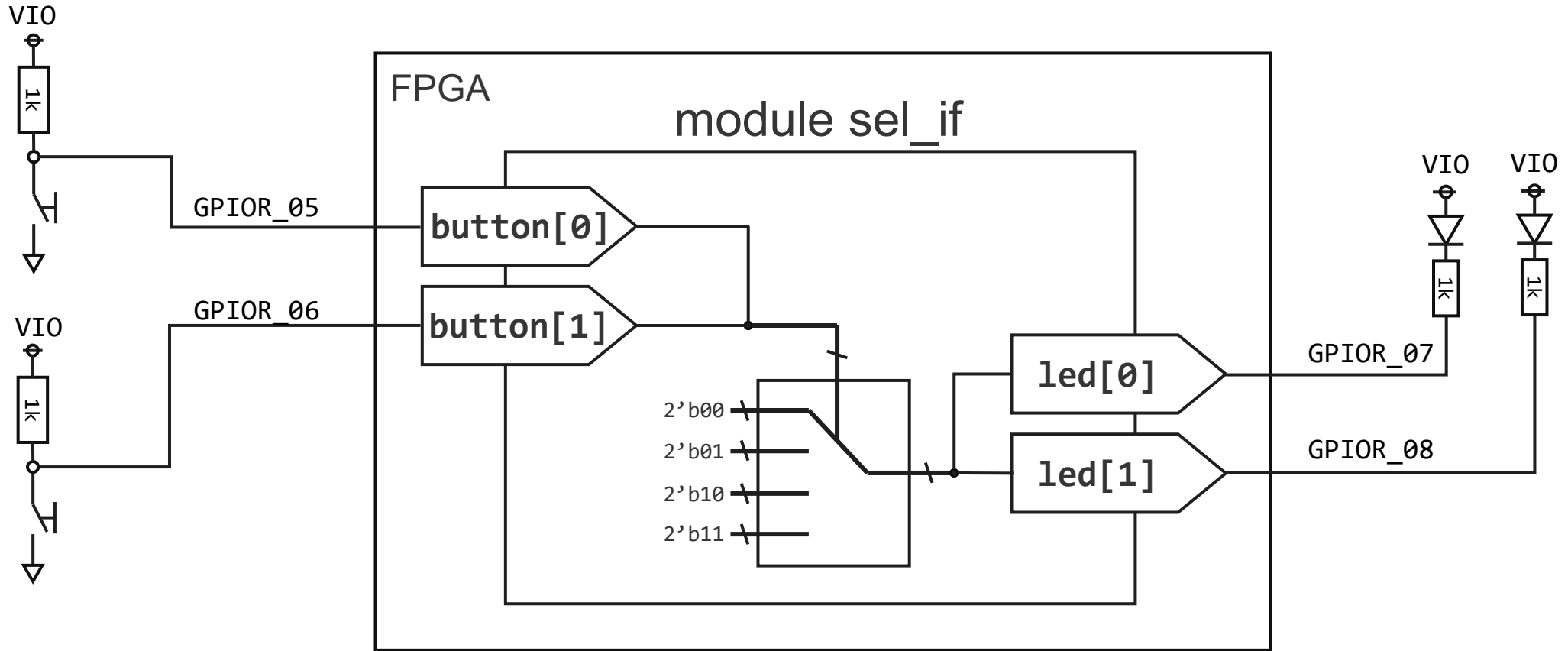

2つのボタンで2つのLEDのON/OFFをコントロールするセクタ回路を作る

alwaysとifを用いたled点灯のVerilogコード

※Top Module/Entityをsel_ifに変更するのを忘れずに

```
Code Editor
sel_if.v
1 module sel_if(
2   input wire [1:0] button,
3   output reg [1:0] led);
4
5   always @(*)
6   begin
7       if (button == 2'b11) led = 2'b11;
8       else if (button == 2'b10) led = 2'b10;
9       else if (button == 2'b01) led = 2'b01;
10      else led = 2'b00;
11   end
12
13 endmodule
```

モジュール名はsel_if

ledはregで定義する

組み合わせ回路を合成するには
全パターンを列挙
またはelseを用いて列挙されていない
条件が生じないようにする

ピンアサイン

Efinix Interface Designer - tutorial2





File View Design Help

Resource Assigner

GPIO : Instance View

Instance	Package Pin	Resource	I/O Bank	Alt Conn	Features	Clock Region	Pad
button[0]	B6	GPIOR_05	2A	None	None	R1	GPIOR_05
button[1]	C6	GPIOR_06	2A	None	None	R1	GPIOR_06
led[0]	C7	GPIOR_07	2A	None	None	R1	GPIOR_07
led[1]	A8	GPIOR_08	2A	None	None	R1	GPIOR_08

動作

    

button[1:0] の論理に対応したLEDが点灯する

case～endcase文

```
case(s)
  2'b00: b = 1'b0;
  2'b01: b = 1'b1;
  2'b10: b = 1'b1;
  2'b11: b = 1'b0;
  default: b = 1'b0;
endcase
```

case(x)のxの値によって動作を切り替える事ができる。

case文では一致のみ比較することができる。(大小の比較はif文でしかできない。)

case文はalways文内でのみ記述することができる。

組み合わせ回路を合成するには、すべての値が列挙されなければならない。

defaultケースはケース不足を補うことができる。

alwaysとcase文を用いたled点灯のVerilogコード

if文をcase文に置き換える

※Top Module/Entityをsel_ifに変更するのを忘れずに

```
Code Editor
sel_if.v x sel_switch.v x
1 module sel_switch(
2   input wire [1:0] button,
3   output reg [1:0] led);
4
5   always @(*)
6   begin
7     case(button)
8       2'b00: led = 2'b00;
9       2'b10: led = 2'b10;
10      2'b01: led = 2'b01;
11      2'b11: led = 2'b11;
12      default: led = 2'b11;
13    endcase
14  end
15
16 endmodule
```

モジュール名はsel_if

ledはregで定義する

組み合わせ回路を合成するには全パターンを列挙
defaultケースでケース不足を補うようにする



ピンアサインはif文のときと同じにする。

7セグメントLEDを用いた回路



7セグメント表示器

- 7個のLEDを数字を表示するように配列
 - ドットを表すLEDが1つの合計8個のLED
 - LEDはそれぞれ個別に点灯・消灯を制御可
 - カソードを共通にしたカソードコモン、アノードを共通にしたアノードコモンがある。
- ✓ 今回はアノードコモンを使用

LEDの回路図はこんな感じ

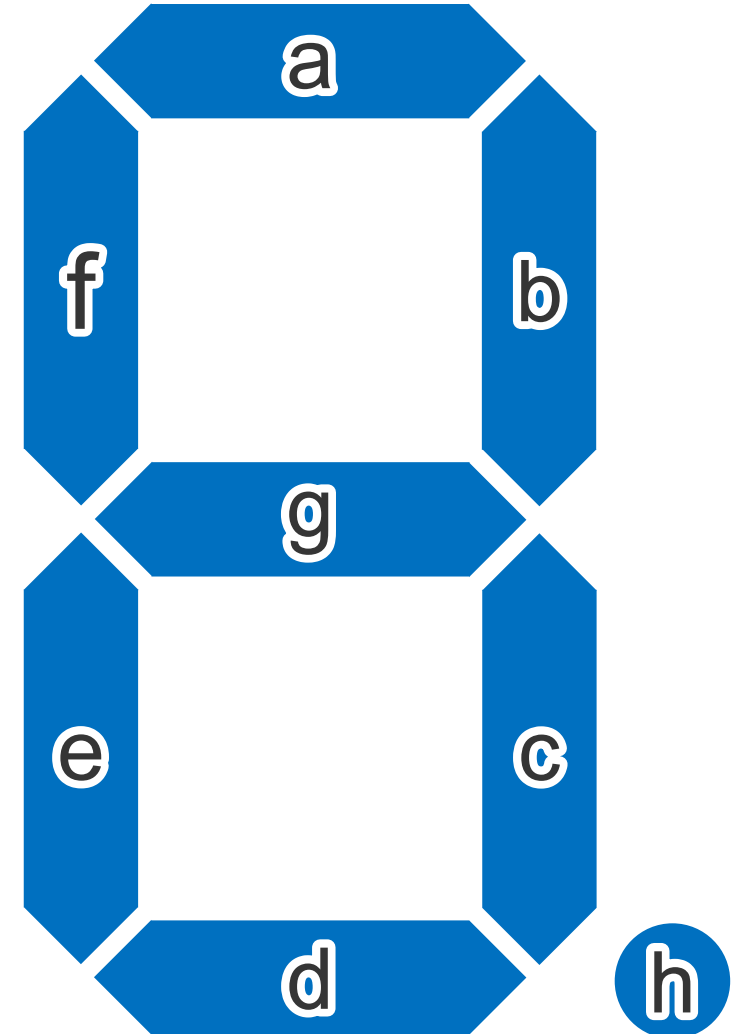 


7セグメントLEDとFPGAの接続

 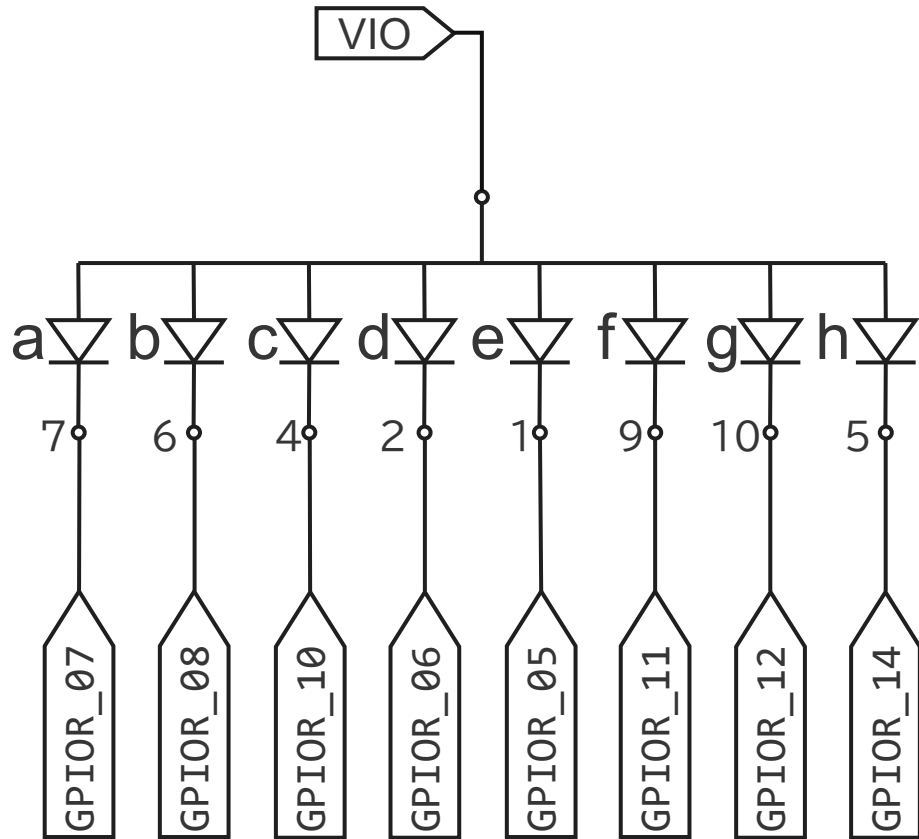


PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.
A-551SRD-NW-A B/W

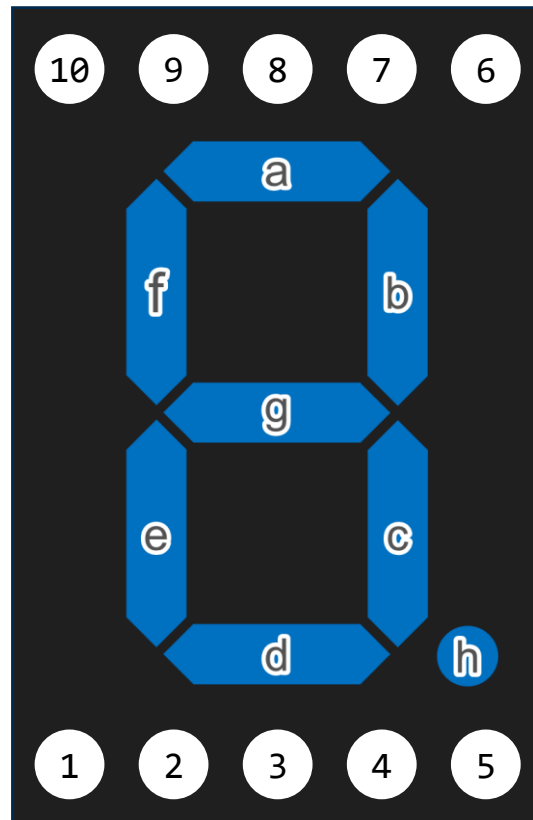
<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100639/>



7セグメントディスプレイとカウンタ回路の接続

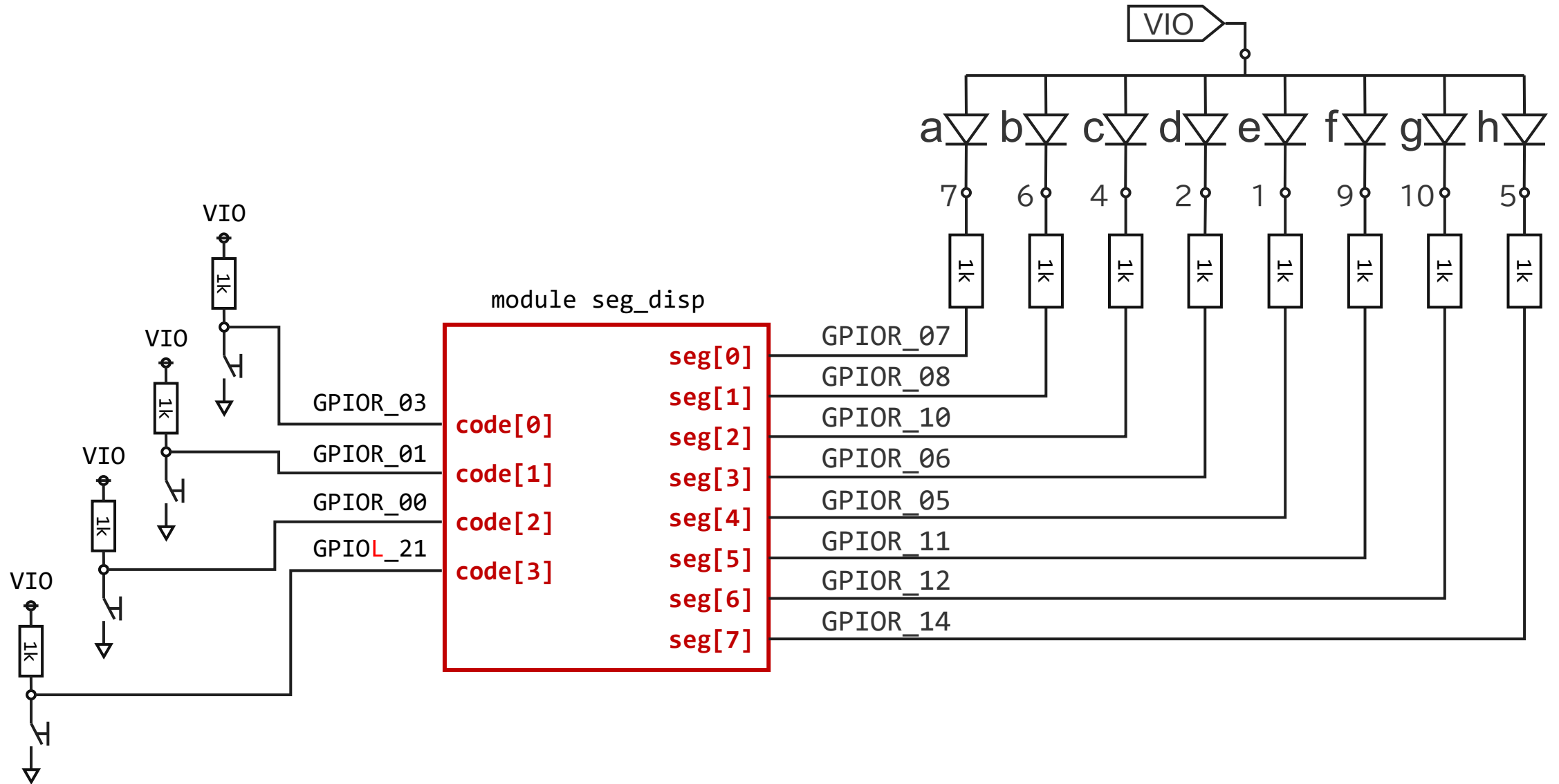


配線図

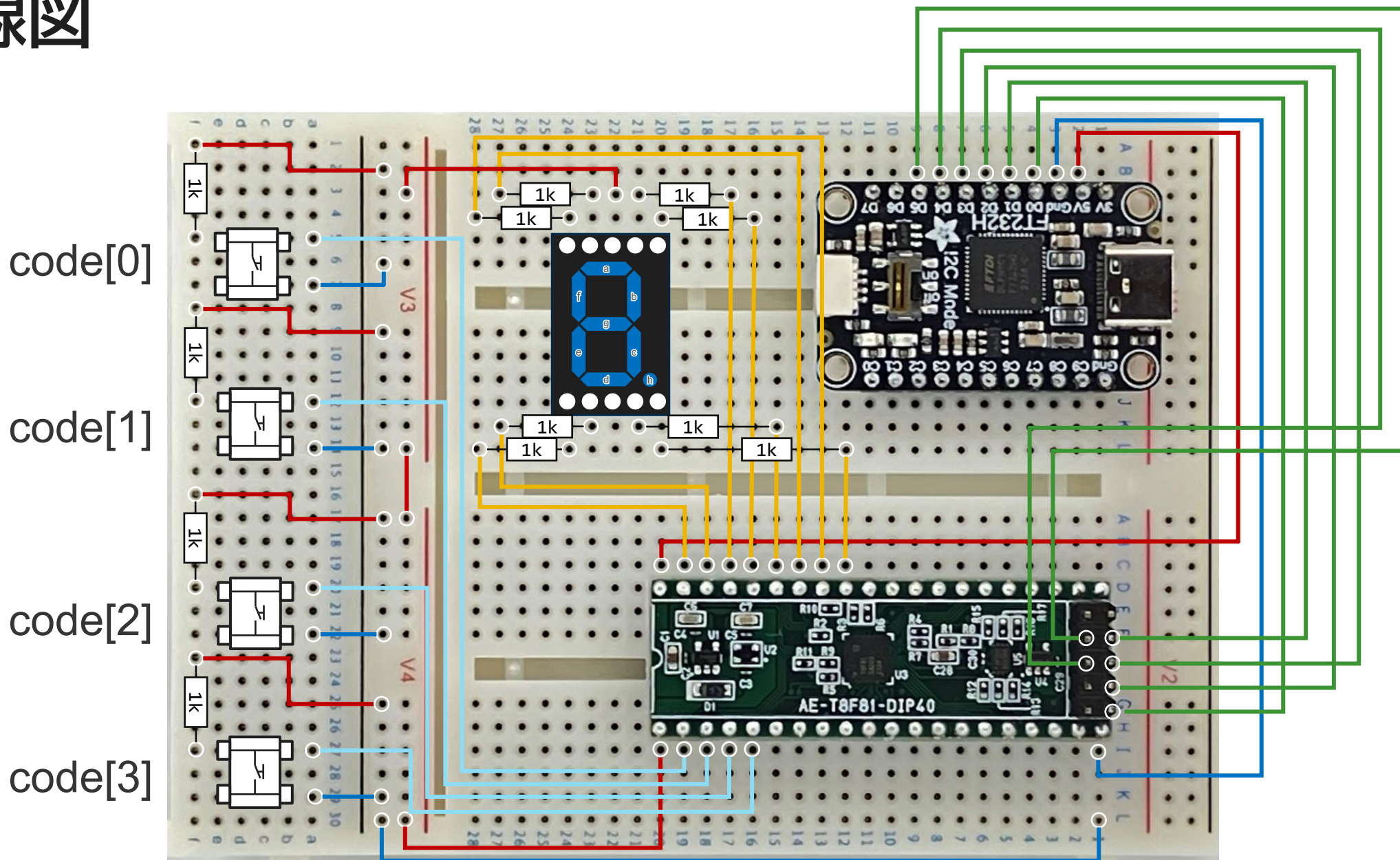

数字の表示方法

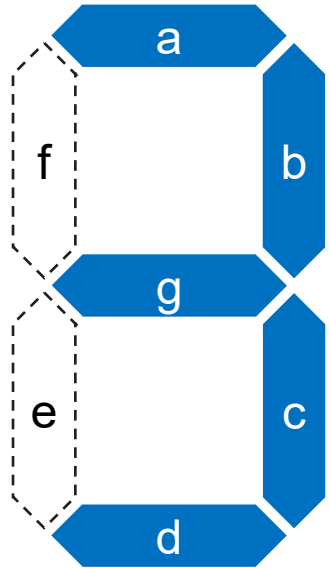3を表示することを考える。消灯するセグメントは1、点灯するセグメントは0が出力されるようなコードを書く。



h	g	f	e	d	c	b	a	
seg[7]	seg[6]	seg[5]	seg[4]	seg[3]	seg[2]	seg[1]	seg[0]	
1	0	1	1	0	0	0	0	→ 8'b10110000

3を表示するときは $seg = 8'b10110000$ となるようにコードを書く。
他の数字についても同様に調べる。

7セグメントLEDに数字を表示するために書き込む値

表示する数字	seg[7]	seg[6]	seg[5]	seg[4]	seg[3]	seg[2]	seg[1]	seg[0]	書き込む数値(2進数: 8'b)
0									
1									
2									
3	1	0	1	1	0	0	0	0	8'b10110000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
a									
b									
c									
d									
e									
f									

7セグメントLED表示器a~fのフォントについては次ページに記載

A B C D E F



7セグメントでアルファベットを表示するには無理があるので、
大文字・小文字を織り交ぜて表示することになる。
人間の目は偉いので違和感ありながらなんとなくわかる。

seg_coderのVerilogコード

seg_coderは組み合わせ回路で作成できる。ここではalwaysを用いた組み合わせ回路の作成方法を用いる。

```
module seg_disp(  
  Input wire [3:0] code,  
  Output reg [7:0] seg);  
  always @(*)  
  begin  
    case (code)  
      4'b0000: seg = 8'b          ; // 0  
      4'b0001: seg = 8'b          ; // 1  
      4'b0010: seg = 8'b          ; // 2  
      4'b0100: seg = 8'b10110000; // 3  
      4'b1000: seg = 8'b          ; // 4  
  
      default: seg = 8'b11111111; // 全部消灯  
    endcase  
  end  
endmodule
```

前のページで作成した表を用いて入力する。

バスブロックの作成

← Add New Bus

3を入力

Name code

MSB 3 LSB 0

Mode input

I/O Standard 3.3 V LVTTTL / LVCMOS

← Add New Bus

7を入力

Name seg

MSB 7 LSB 0

Mode output

I/O Standard 3.3 V LVTTTL / LVCMOS

outputに変更

ピンアサイン


GPIO : Instance View

Instance	Package Pin	Resource	I/O Bank	Alt Conn	Features	Clock Region	Pad
code[0]	A6	GPIOR_03	2A	None	None	R1	GPIOR_03
code[1]	B5	GPIOR_01	2A	None	None	R1	GPIOR_01
code[2]	A5	GPIOR_00	2A	None	None	R1	GPIOR_00
code[3]	B3	GPIOL_21	1B	None	None	L1	GPIOL_21_NSTATUS
seg[0]	C7	GPIOR_07	2A	None	None	R1	GPIOR_07
seg[1]	A8	GPIOR_08	2A	None	None	R1	GPIOR_08
seg[2]	A9	GPIOR_10	2A	None	None	R1	GPIOR_10
seg[3]	C6	GPIOR_06	2A	None	None	R1	GPIOR_06
seg[4]	B6	GPIOR_05	2A	None	None	R1	GPIOR_05
seg[5]	B8	GPIOR_11	2A	None	None	R1	GPIOR_11
seg[6]	C8	GPIOR_12	2A	None	None	R1	GPIOR_12
seg[7]	B9	GPIOR_14	2A	None	None	R1	GPIOR_14


今日の発展課題

右シフター（バスを用いた回路）

 各ビットを下記のように順序を維持したまま右側にシフトする回路を右シフターと呼ぶ。このとき、最上位ビットはゼロを付け加え、右にはみ出す最下位ビットは切り捨てられる。



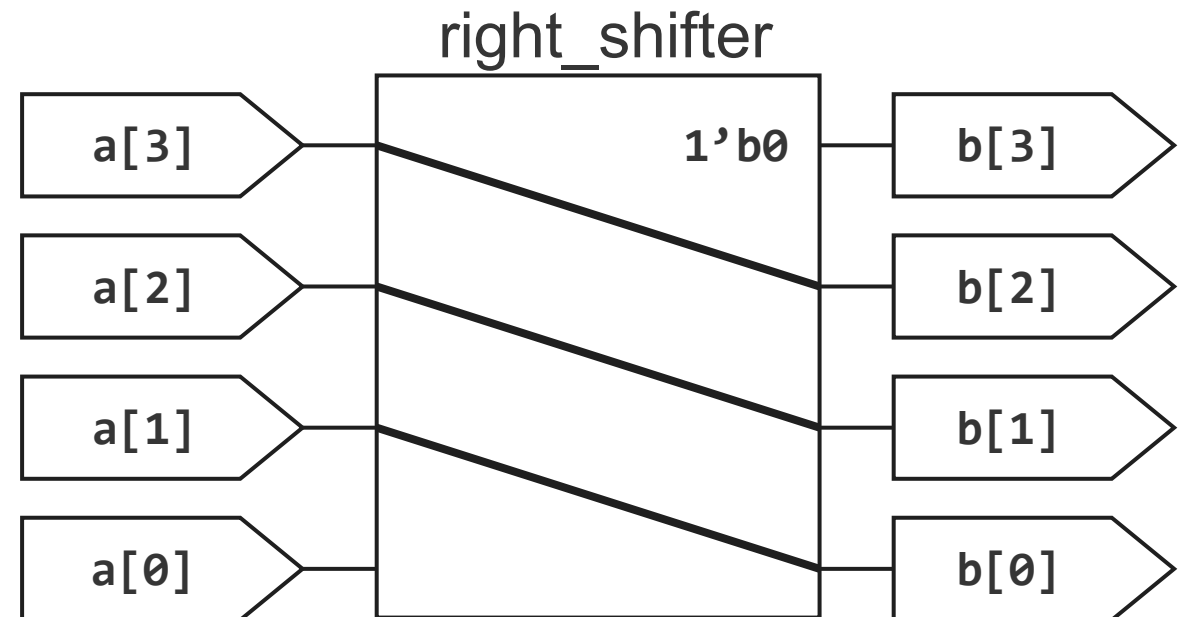
右シフターの回路は右図のように実現することができる。
 入力の最下位ビットは切り捨て、出力の最上位ビットにゼロを追加する。



右シフターの記述

右の回路をVerilogで記述する
 
```
module right_shifter(  
  input ここにコードを書く;  
  output ここにコードを書く);  
  
  assign b = ここにコードを書く;  
endmodule
```



Half Adder 1


1ビットの2つの信号の和を求める回路をHalf Adder(半加算器)という。

1ビット信号の足し算

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 +) 0 \\
 \hline
 00
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 +) 0 \\
 \hline
 01
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \\
 +) 1 \\
 \hline
 01
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 +) 1 \\
 \hline
 10
 \end{array}$$

繰り上がりの桁が必要になるので1ビット同士の足し算の出力は2ビットになる。
繰り上がりの桁はキャリー(Carry)と呼ばれる

Half Adder 2

 

真理値表

a	b	sum	cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

↑ ↑
排他的論理和 論理積

- Half Adderは2つの入力、2つの出力がある。
- 真理値表の関係を2つの出力それぞれにVerilogコードを書く。

2. Half Adder のVerilogコード

2つの信号aとbの論理和と論理積を求め同時に出力する回路を作成する。

```
module half_adder(  
    input wire a,  
    input wire b,  
    output wire sum,  
    output wire cout);
```

ここにコードを書く

```
endmodule
```

全加算器

全加算器は加算器の最小要素を抜き出した回路である。

加算器の最小要素を考えるために2桁(2ビット)の足し算を考える。

$$\begin{array}{r}
 1\ 1 \\
 +) 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 0
 \end{array}$$

1桁目の繰り上がり
 2桁目の和
 2桁目の繰り上がり


2桁目で加算される数値は、1桁目の繰り上がり、2桁目同士の値の3つである。

したがって、入力は3つ必要になる。

和は2桁となり、2桁目の値と繰り上がりの値になる。


したがって、出力は2つとなる。

この回路を全加算器と呼び、加算回路を一般化した最小構成となる

 


Full Adderの実現方法


まずaとbの和を考える。これはHalf Adderにより実現される。

 

次に繰り上がりのcinを加算する。これはHalf Adderを使う。

 


 最後にcoutを考える。Full Adderのcoutが1になるのは、それぞれの半加算器のcoutのどちらか(どちらも)が1になるときである。したがって、2つのcoutの論理和を取れば良い。



全加算器の真理値表

a	b	cin	sum	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Full Adderの実装

```
module full_adder(
  input wire a,
  input wire b,
  input wire cin,
  output wire sum,
  output wire cout);
```


```
  wire first_sum;
  wire first_cout;
  wire second_cout;
```

```
  half_adder first(
    1つ目の  
Half_adder
  );
```

```
  half_adder second(
    2つ目の  
Half_adder
  );
```

```
  assign coutについて;
endmodule
```

Half adderを用いてFull Adderを実装する。

 


Half adderは1つ前の練習で作成したモジュールを使用する。ファイル名はhalf_adder.svとする。

Compile Optionsには「half_adder.sv」を追加する。

4ビット加算回路の実装

Full Adderを用いて加算回路を実装する。

2進数で4桁の足し算は筆算から次のように考える。

 


Nビット同士の足し算は繰り上がりからN+1ビットが必要になる。

このことから、4ビット加算回路では入力は4ビットの信号が2つ、出力は4ビットの信号が1つとなる。

Full Adderを用いた4ビット加算回路

多ビットの加算回路を実現するには各桁を加算回路によって実装する。

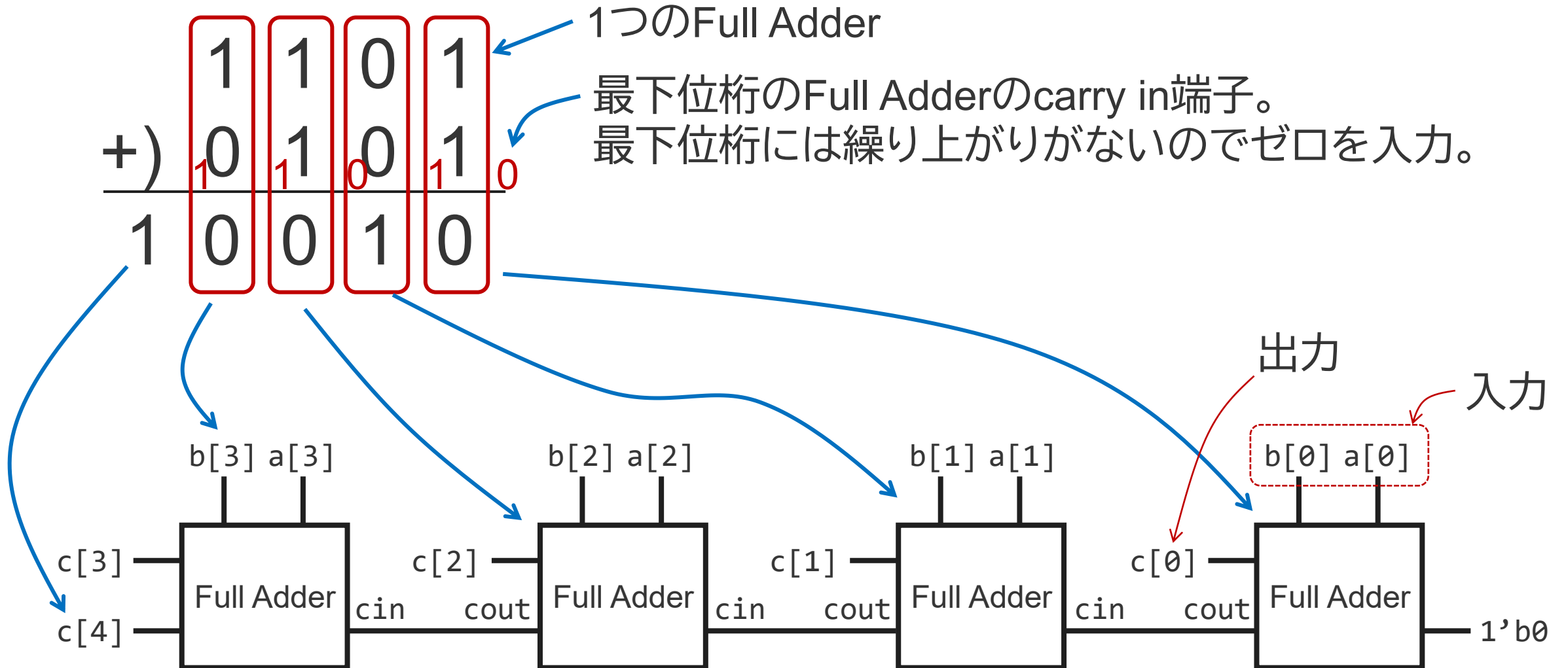

Full Adderを用いた4ビット加算回路の記述

```
module four_bit_adder(  
  input wire [3:0] a,  
  input wire [3:0] b,  
  output wire [4:0] c);
```

ここにコードを書く

続く

続き

ここにコードを書く

endmodule

full_adder 及び half_adderモジュールは実習内で作成したものを
使用する。それぞれ、full_adder.sv、half_adder.svとして追加する。
Compile Optionsには「half_adder.sv full_adder.sv」を追加する。

2ビット乗算回路1



2進数であっても乗算の手順は10進数と同様である。筆算は下記のように計算する。

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 \times 11 \\
 \hline
 11 \\
 111 \\
 \hline
 1001
 \end{array}$$

これを回路として実現する方法を考える。回路も筆算の計算順序と同様に実現していく。はじめに1ビット同士の乗算を考える。

1ビット同士の乗算


x	y	c
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  

1ビット同士の乗算の真理値表は論理積と同じであり、1ビット同士の乗算は論理積として表現できる。したがって、筆算の各値は論理積として考えることができる。

2ビット乗算回路2

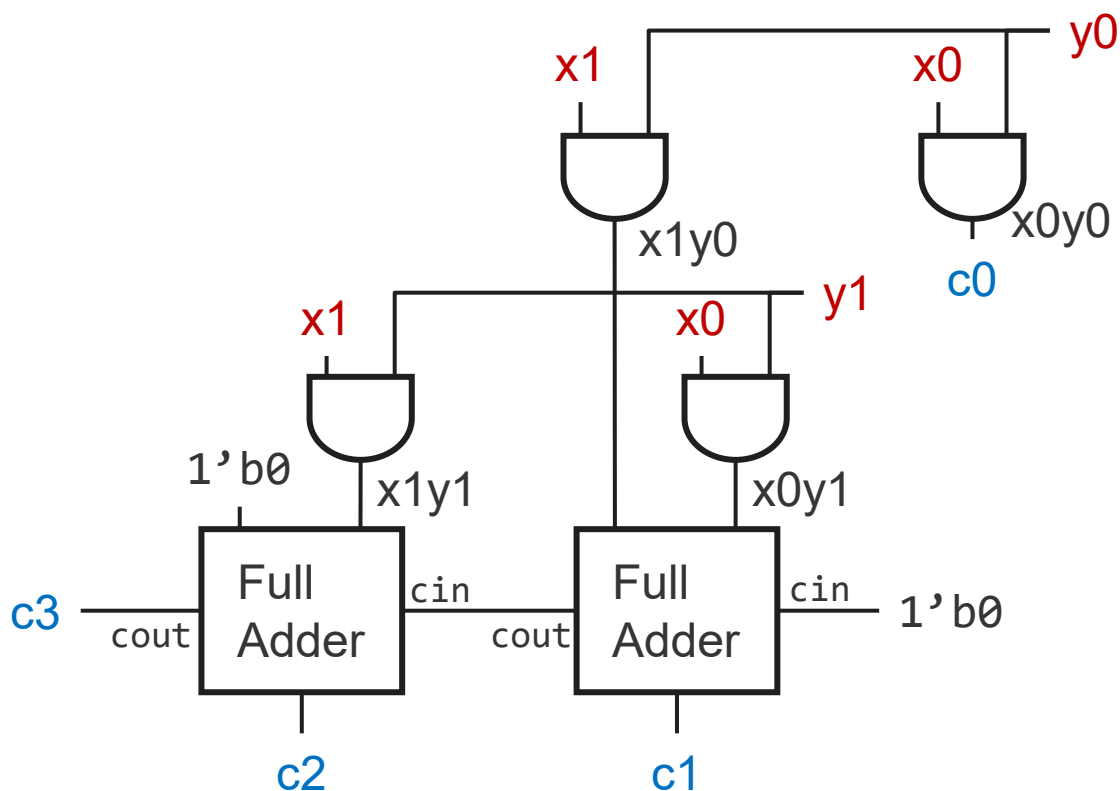各桁の論理積を並べ、加算する桁にFull Adderをつなぐと下記のようになる。
1つ目のFull Adderはキャリー入力にゼロをつなぎ、2つ目のFull Adderは何も繋がらない入力にはゼロを接続する。



入力は赤、出力は青で表記

$$\begin{array}{r}
 \times) \quad x_1 \quad x_0 \\
 \quad y_1 \quad y_0 \\
 \hline
 \quad x_1y_0 \quad x_0y_0 \\
 x_1y_1 \quad x_0y_1 \\
 \hline
 c_3 \quad c_2 \quad c_1 \quad c_0
 \end{array}$$

2ビット乗算回路のVerilog記述

```
module two_bit_multiply(  
  input wire [1:0] a,  
  input wire [1:0] b,  
  output wire [3:0] c);
```

ここにコードを書く

続く

続き


ここにコードを書く

endmodule

full_adder 及び half_adderモジュールは実習内で作成したものを使用する。それぞれ、full_adder.sv、half_adder.svとして追加する。Compile Optionsには「half_adder.sv full_adder.sv」を追加する。

多数決回路

 多数決回路は入力3ビットのうち、2ビット以上が1のときに1が出力される回路である。



a0	a1	a2	b0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

多数決回路のVerilog記述

```
module majority_decision(  
  input wire [2:0] a,  
  output reg b);
```



ここにコードを書く

```
endmodule
```