


同人誌 Vol.3 予告編

ICチップ設計の醍醐味！

CPUの論理設計

2026年5月6日 Rev.02

ISHI会

 

<https://ishi-kai.org>

mmTech



<https://github.com/munetomo-maruyama>

圓山 宗智 (まるやま むねとも)

えんざん そうち

e-mail munetomo@ishi-kai.org
munetomo.maruyama@gmail.com

X [@Processing_Unitc](#)

圓山 宗智 (まるやま むねとも)

えんざん そうち

- ペンネーム
- 仕事 半導体メーカ マイコン・SoCの開発
- 趣味 マイコン・SoC・FPGA・回路設計・基板作り・C・Python・…
- ISHI会
 - 2024年 渋谷のイベント参加
 - 2025年 フェニテック・シャトル
インバータ・ハンズオン
会社の若手エンジニア教育として
個人的には、初のアナログ回路設計 R2R OPAMP
Tiny Tapeout 趣味で2発
 - 2026年 Open Silicon Magazine
ページ書きすぎて (140p) Vol.3に追いやられる
AMラジオを作ろうチーム

■ picoCPUでCPU設計を体験しよう

(I/O誌2026年4月号掲載、ISHI会同人誌Vol.3掲載予定)

■ 世界最初のマイクロ・プロセッサ4004の設計とシリコン化

(I/O誌2025年11月号掲載)

■ シンプルなチューリング完全CPU bfCPUの設計とシリコン化

(I/O誌2026年4月号掲載、ISHI会同人誌Vol.3掲載予定)

■ 実用RISC-V CPUの自作と22nm 商用チップへの実装

■ CPU設計とそのシリコン化の楽しさ

System Verilogの解説教材として

picoCPUで CPU設計を体験しよう

<https://github.com/munetomo-maruyama/picoCPU.git>

(I/O誌2026年4月号掲載、ISHI会同人誌Vol.3掲載予定)

- 最小限のCPU内リソース :


プログラム・カウンタPC(6bit)とアキュムレータA(8bit)



- 命令セット : 4命令のみ

種類	オペコード	命令	動作
加算	00iiiiiii	ADD #imm6	$A \leftarrow A + \text{imm6}$ (符号拡張)
条件分岐	01aaaaaaa	JNZ @addr6	if(A!=0) $PC \leftarrow \text{addr6}$
ロード	10aaaaaaa	LDA @addr6	$A \leftarrow \text{MEM}[\text{addr6}]$
ストア	11aaaaaaa	STA @addr6	$\text{MEM}[\text{addr6}] \leftarrow A$

- メモリ空間 : 6bit空間
最後の2バイトはI/O

 

● CPU部のRTL cpu.sv : データ・パス部と制御部に分けて記述

制御部の状態定義

```

//-----
// Control State
//-----
define STATE_INIT 3'h0
define STATE_FETCH 3'h1
define STATE_DECODE 3'h2
define STATE_ADD 3'h3
define STATE_JNZ 3'h4
define STATE_LDA 3'h5
define STATE_STA 3'h6

```

データパス部

```

//-----
// CPU Data Path : Instruction Code
//-----
logic [7:0] icode; // Instruction Code
logic icode_get; // Get Icode
logic [1:0] opcode; // Operation Code
//
assign opcode = RDATA[7:6];
//
always_ff @(posedge CLK, posedge RES)
begin
  if (RES)
    icode <= 8'h00;
  else if (icode_get)
    icode <= RDATA;
end

//-----
// CPU Data Path : Program Counter
//-----
logic [5:0] pc; // Program Counter
logic [5:0] pc_next; // Next PC
logic pc_inc; // Increment PC
logic pc_jmp; // Jump PC
//
assign pc_next = icode[5:0];
//
always_ff @(posedge CLK, posedge RES)
begin
  if (RES)
    pc <= 6'h00;
  else if (pc_inc)
    pc <= pc + 6'h01;
  else if (pc_jmp)
    pc <= pc_next;
end

//-----
// CPU Data Path : register A
//-----
logic [7:0] regA; // Register A
logic regA_ld; // Load to A
logic regA_add; // Add to A
logic regA_nz; // A is Not Zero
logic [7:0] imm; // Immediate Data
//
assign imm = {icode[5], icode[5], icode[5:0]};
//
always_ff @(posedge CLK, posedge RES)
begin
  if (RES)
    regA <= 8'h00;
  else if (regA_ld)
    regA <= RDATA;
  else if (regA_add)
    regA <= regA + imm;
end
//
assign regA_nz = !regA;

// CPU Data Path : Memory Access
//-----
logic addr_pc;
logic addr_rw;
//
assign ADDR = (addr_pc)? pc
: (addr_rw)? icode[5:0]
: 6'h00;
assign WDATA = regA;

```

モジュールCPUの定義

```

//-----
// CPU
//-----
module CPU
(
  input logic CLK,
  input logic RES,
  output logic [5:0] ADDR,
  output logic WE,
  output logic [7:0] WDATA,
  input logic [7:0] RDATA
);

```

制御部

```

//-----
// CPU Control Logic
//-----
logic [2:0] state;
logic [2:0] state_next;
//
always_ff @(posedge CLK, posedge RES)
begin
  if (RES)
    state <= 'STATE_INIT;
  else
    state <= state_next;
end

// Set Default Value
icode_get = 1'b0;
pc_inc = 1'b0;
pc_jmp = 1'b0;
regA_ld = 1'b0;
regA_add = 1'b0;
addr_pc = 1'b0;
addr_rw = 1'b0;
WE = 1'b0;
//
case (state)
// Initial State
'STATE_INIT:
begin
  state_next = 'STATE_FETCH;
end
// Instruction Fetch
'STATE_FETCH:
begin
  RE = 1'b1;
  addr_pc = 1'b1;
  state_next = 'STATE_DECODE;
end
// Instruction Decode
'STATE_DECODE:
begin
  icode_get = 1'b1;
  if (opcode == 2'b00) state_next = 'STATE_ADD;
  else if (opcode == 2'b01) state_next = 'STATE_JNZ;
  else if (opcode == 2'b10) state_next = 'STATE_LDA;
  else if (opcode == 2'b11) state_next = 'STATE_STA;
  else state_next = 'STATE_INIT; // never reach here
end
// ADD
'STATE_ADD:
begin
  regA_add = 1'b1;
  pc_inc = 1'b1;
  state_next = 'STATE_FETCH;
end
// JNZ
'STATE_JNZ:
begin
  pc_jmp = regA_nz;
  pc_inc = ~regA_nz;
  state_next = 'STATE_FETCH;
end

```

```

//-----
// LDA
// STATE_LDA:
begin
  RE = 1'b1;
  addr_rw = 1'b1;
  state_next = 'STATE_LDA2;
end
'STATE_LDA2:
begin
  regA_ld = 1'b1;
  pc_inc = 1'b1;
  state_next = 'STATE_FETCH;
end
// STA
'STATE_STA:
begin
  WE = 1'b1;
  addr_rw = 1'b1;
  pc_inc = 1'b1;
  state_next = 'STATE_FETCH;
end
// Default (NOP)
default:
begin
  pc_inc = 1'b1;
  state_next = 'STATE_FETCH;
end
endcase
endmodule

```

メモリRDATAからの命令コードのフェッチ

プログラム・カウンタPCの初期値インクリメントジャンプ

CPU内レジスタAの制御RDATAからのロード一定数値の加算

メモリRDATAへのアクセス制御

制御用ステートの更新

次ステートstate_nextとデータ・パス部の制御信号を生成する組み合わせ回路

制御信号のうち後述で上書きしない信号のデフォルト値を設定

リセット後の初期状態からはずすにフェッチ操作に移行

命令フェッチを実行し命令デコードに移行

命令デコード結果に応じて各命令の実行処理に移行

ADD命令を実行して命令フェッチに移行

JNZ命令を実行して命令フェッチに移行
次命令に行くか、ジャンプするかはregA_nzで判定


LDA命令を実行して命令フェッチに移行
memはアドレス出力の次でデータをリードデータを出力するので1ステップかかむ

STA命令を実行して命令フェッチに移行
memはアドレス出力と同時にライト・データを出力するので1ステップかかむ

命令デコード結果に既定値がなければノーオペレーション
ただし、命令デコードはレジスタのみ読んでいるのでここには関係しない

モジュール定義の終了

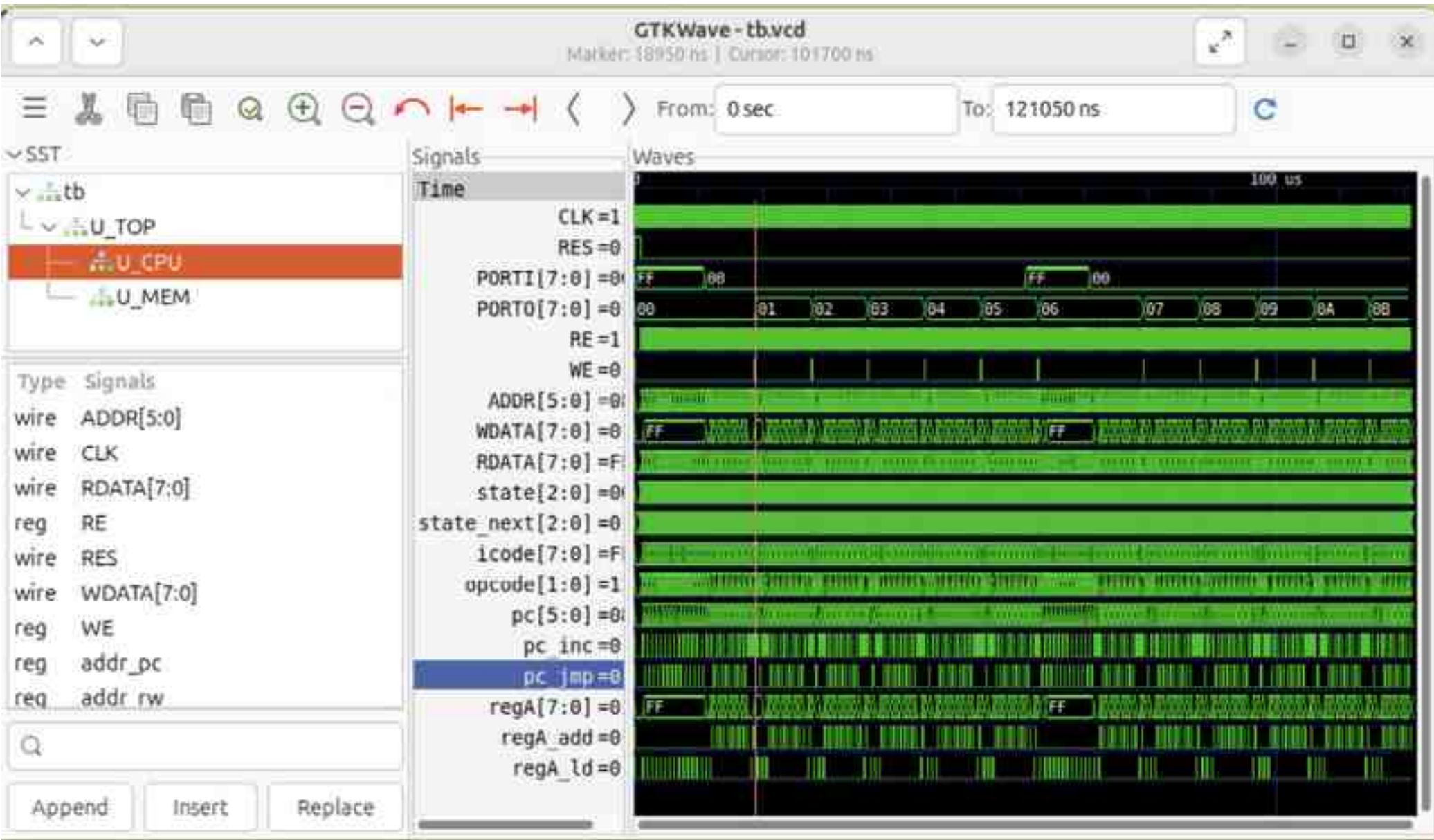- PORTI=8'h00なら、PORTOをインクリメントするプログラムの検証 (Lチカ)



世界最初のマイクロ・プロセッサ 4004の設計とシリコン化

設計 https://github.com/munetomo-maruyama/MCS4_SYSTEM.git

Tiny Tapeout https://github.com/munetomo-maruyama/ttsky25a_MCS4_CPU.git

セミナー <https://www.zep.co.jp/products/zep4004/>

(I/O誌2025年11月号掲載)

MCS-4チップ・セット

4001
(ROM)



4002-1
(RAM)



4002-2
(RAM)



4003
(Shift
Register)



4004
(CPU)



(筆者所蔵)




<http://www.intel-vintage.info/intelmcs.htm>より

4004の初期バージョン。
Gray Traceとよぶ。
eBayで20万円以上で
取引されている。

MCS-4のターゲット
アプリの電卓
Busicom社
141-PF




 情報処理学会/コンピュータ博物館/情報処理技術遺産ホームページ
(http://museum.ipsj.or.jp/heritage/2011/Busicom_141-PF.html) より





10um PMOSプロセス、チップ・サイズ=2mm×3mm、2300トランジスタ（約600ゲート）

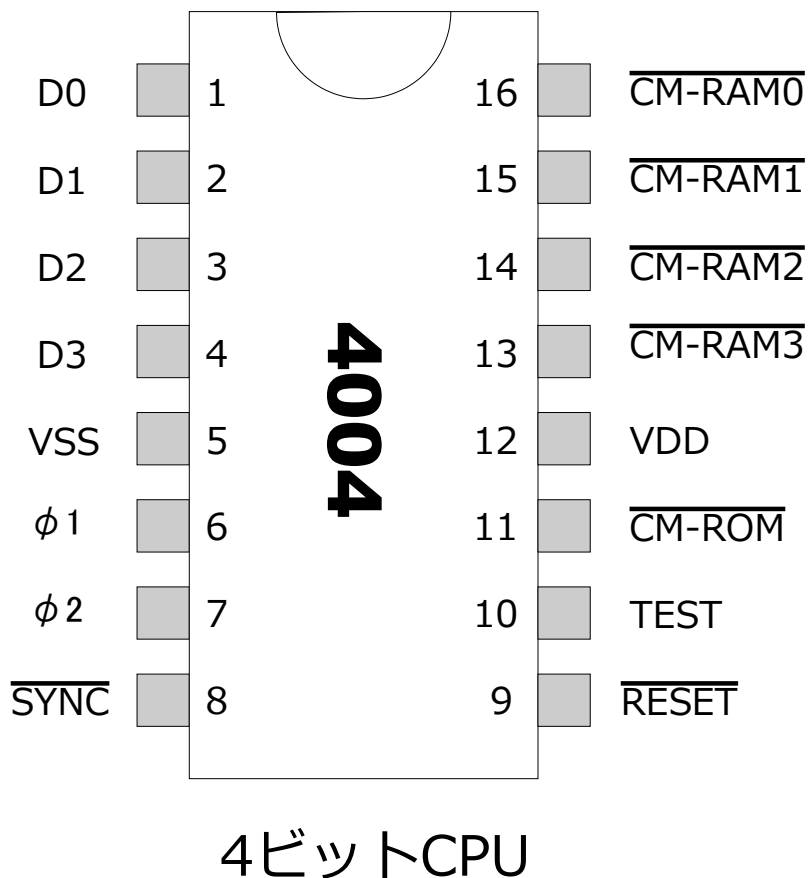http://www.theregister.co.uk/Print/2011/11/15/the_first_forty_years_of_intel_microprocessors/より引用





端子番号	端子名	入出力	端子機能	備考
1	D0	In/Out	データ・バス (最下位ビット)	
2	D1	In/Out	データ・バス	
3	D2	In/Out	データ・バス	
4	D3	In/Out	データ・バス (最上位ビット)	
5	VSS	Power	電源GND	
6	$\phi 1$	In	2相クロック入力	
7	$\phi 2$	In	2相クロック入力	
8	$\overline{\text{SYNC}}$	Out	同期信号出力	
9	$\overline{\text{RESET}}$	In	リセット入力	
10	TEST	In	条件分岐命令(JCN)への条件入力	
11	$\overline{\text{CM-ROM}}$	Out	ROM用コマンド制御出力	
12	VDD	Power	電源VDD (-15V)	
13	$\overline{\text{CM-RAM3}}$	Out	RAM用コマンド制御3出力	DCLで指定
14	$\overline{\text{CM-RAM2}}$	Out	RAM用コマンド制御2出力	DCLで指定
15	$\overline{\text{CM-RAM1}}$	Out	RAM用コマンド制御1出力	DCLで指定
16	$\overline{\text{CM-RAM0}}$	Out	RAM用コマンド制御0出力	DCLで指定

  


インデックスレジスタ

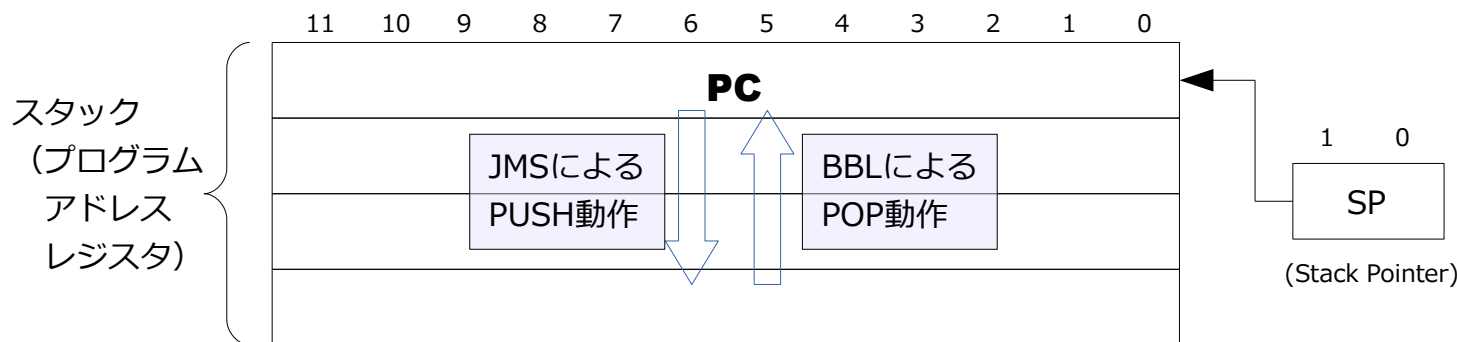 CPUに一時記憶用のレジスタが多い
 →メモリ・アクセスを減らして性能向上
 →現代のRISCアーキテクチャに近い
 (命令長も1バイトか2バイトだし)



●4004 : 1命令の実行単位は8サイクル (8ステート)

 


8サイクル			8サイクル			8サイクル			8サイクル			8サイクル		
A1	命令1	X3	A1	命令2	X3	A1	命令3	X3	A1	命令4	X3	A1	命令5	X3

- ※4004の命令は、1バイト長または2バイト長。
- ※2バイト命令は8ステートを2回（16ステート）。
- ※1バイト命令でも16ステートかかるものがある。

→ 時間

●4004 : 命令数=46種類！

※今時のCPUだと：パイプライン動作による1命令1サイクル動作

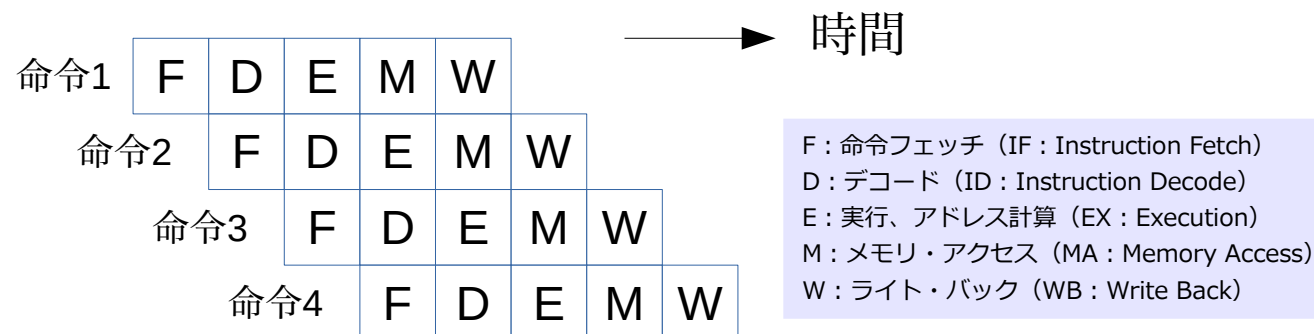

●現在は4004開発ツールは存在しない→自作するしかない！ 「ADS4004」


- ・機能：2パス・アセンブラ、逆アセンブラ、CPUシミュレータ
- ・動作環境：標準Cで記述、任意OS環境で動作


●プログラム本体「ads4004.c」

https://github.com/munetomo-maruyama/MCS4_SYSTEM

場所：MCS4_SYSTEM/SOFTWARE/ads4004/ads4004.c


●機能

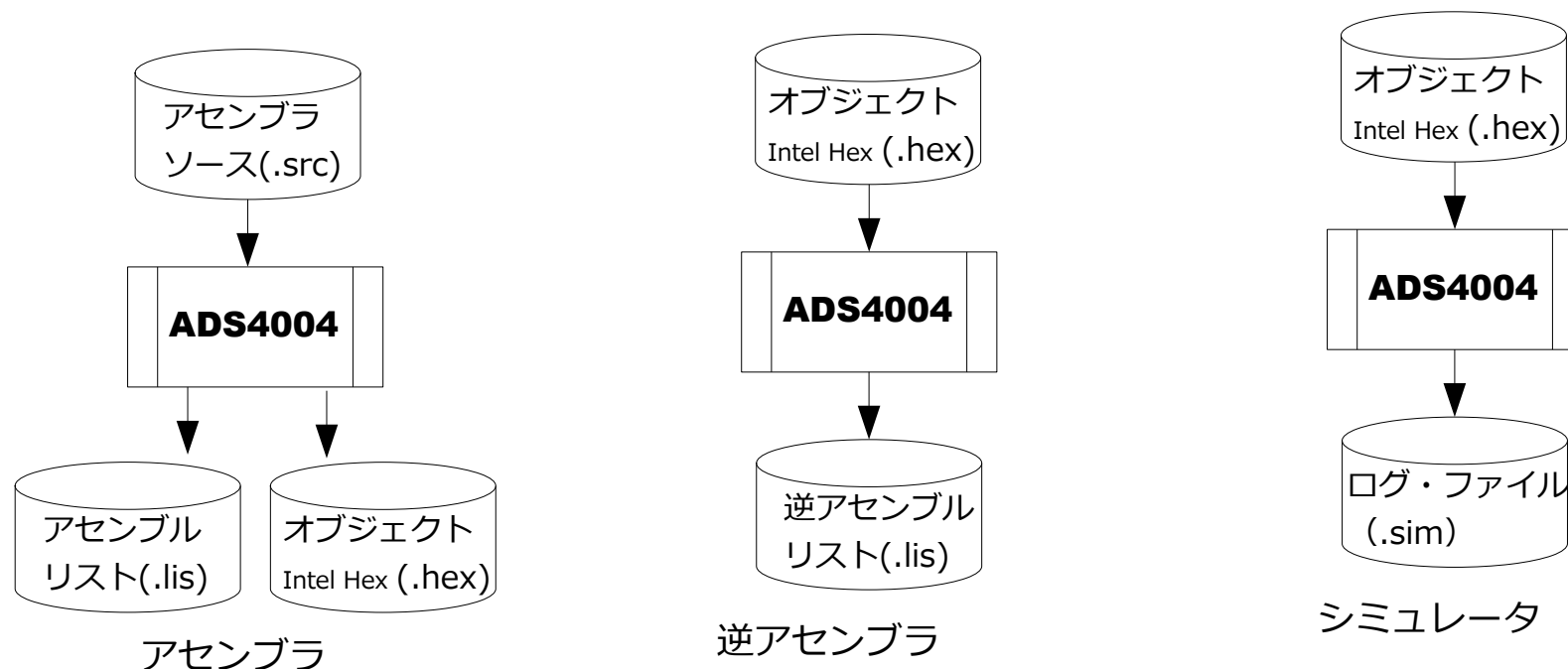

 

ドラム・プリンタ Model-102 (信州精機)

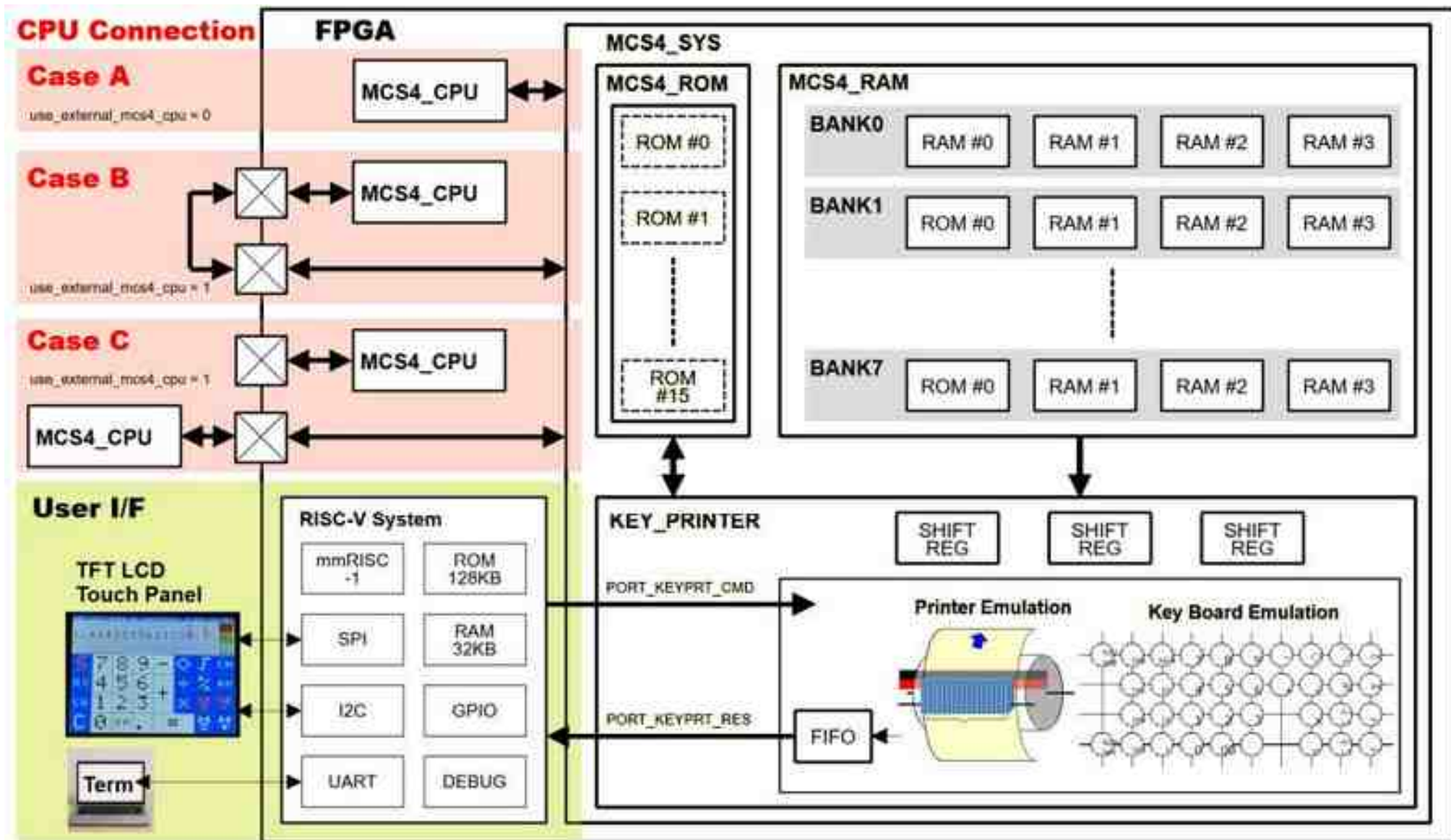- MCS-4システムのメモリ容量：最大構成（4001×16個、4002×32個） ※141-PFは4001×5個、4002×2個
- 電卓141-PFのキーボードとプリンタは、RISC-VとI/Fロジック（4003×3個）で再現(ソフトは完全コンパチ)
- 4004 CPUは、CaseA：内蔵、CaseB：内蔵するが外部端子で接続、CaseC：外部（Tiny Tapeoutチップ）



- 4004で円周率を多桁計算

4004(CPU)で円周率を500桁計算するプログラムをアセンブラでコーディング

- 実行結果

わずか17分！@750KHzで、500桁の計算結果が、141-PFのプリンタ（エミュレーション）に印字される。

LCDパネルだとどんどんスクロールして見えないので、シリアル・コンソールに出力も可能。

Machinの公式

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

```
==== pi4004
==== [CUI]
Loading...Done
 1415926535
      8979323846
      2643383279
      5028841971
      6939937510
      5820974944
      5923078164
      0628620899
      .....
      0921861173
      8193261179
```

- 個人でも設計・試作できるサービスTiny Tapeoutが登場！ <https://tinytapeout.com/>
- ・ ICチップ開発の民主化。
- ・ オープンソースの設計ツールと契約不要なPDK を使って自宅の PC でICチップを設計できる。
- ・ 対応する製造ファウンドリ：
 - SkyWater(米)130nm
 - IHP(独)130nm
 - GlobalFoundries(米)180nm
- ・ **複数のプロジェクトをタイル状にチップ内に並べるシャトル方式でウェハ試作**
- ・ 試作費用を分担できて、一つのプロジェクトから見れば
1 タイルあたり約\$150~\$300(2026 年時点の目安)
- ・ 完成すれば、パッケージに実装して評価ボードとともに届く。すぐに動かせる。
- ・ 設計できる回路：
 - RTL記述で設計した論理回路
 - ゲート・レベルのロジック設計
 - アナログ・チップの設計

- 1つのプロジェクトが占有できるタイル数
 - ・ 1x1~8x2
 - ・ タイル1個の規模
 - Skaywater 130nm プロセスの場合サイズが167um × 108um
 - 2000ゲートくらいに相当
 - ・ タイル数にかかわらず一つのプロジェクトが使える外部端子は下記のみ。

端子名	入出力	機能
rst_n	input	ユーザ・リセット
clk	input	ユーザ・クロック
ui[7:0]	input	ユーザ機能入力
uo[7:0]	output	ユーザ機能出力
uio[7:0]	in/out	ユーザ機能入出力
ena	input	プロジェクト 選択イネーブル
sel_rst_n	input	プロジェクト 選択 MUXリセット
sel_inc	input	プロジェクト 選択 MUX インクリメント

ユーザ端子
 入力：8本
 出力：8本
 入出力：8本

チップ内
 プロジェクト
 選択信号


※論理規模や端子数の制約はあるが、独自のロジックをシリコン化できるのは画期的
 ※さまざまな教育や人材育成、あるいは研究に活用することができる。

● LibreLane : RTLからレイアウトまで

RTLベースのロジック・チップ設計には LibreLaneを使用する。

以下の一連の工程を一気に実行する。

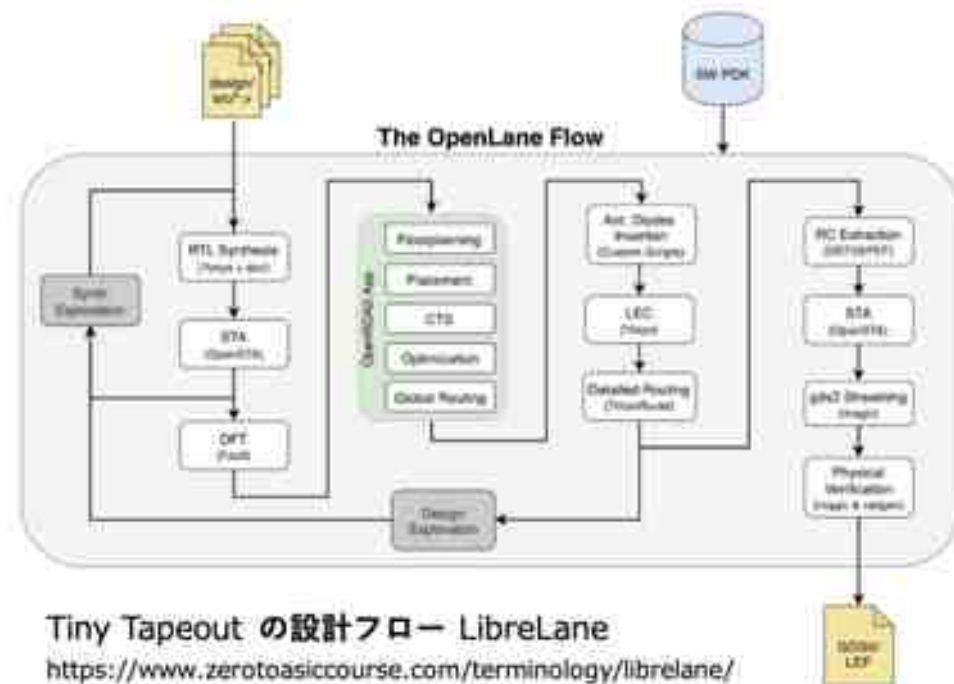
- ①RTL記述の論理合成
- ②仮負荷タイミング検証
- ③自動配置配線
- ④実負荷タイミング検証
- ⑤レイアウトGDSデータ生成
- ⑥DRC/LVS 検証



Tiny Tapeout の設計フロー LibreLane
<https://www.zerotoasiccourse.com/terminology/librelane/>

● 論理検証のテストベンチはcocotb

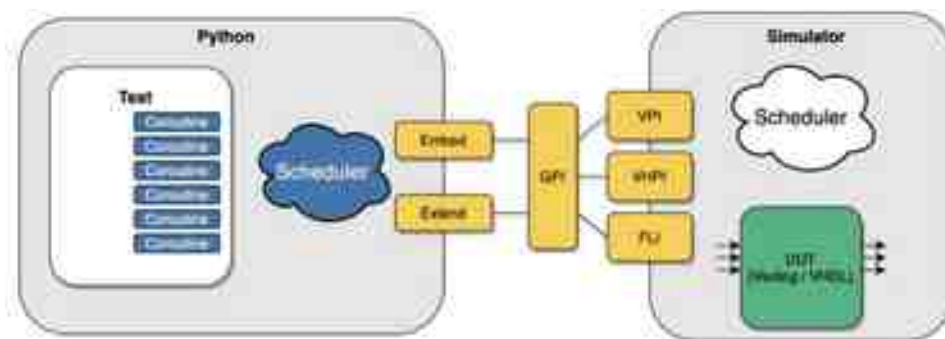
- Tiny Tapeoutの論理検証環境では、**cocotb** (coroutine cosimulation testbench)を使用
- Pythonにより高機能なテストベンチを記述可
- 論理シミュレータはIcarus Verilogを使用し PythonとはGPI(Generic Procedural Interface)でI/F (商用の各種論理シミュレータにも対応)




cocotb のしくみ
<https://docs.cocotb.org/en/stable/>

- TTSKy25aに設計データを提出済み (TO締切2025年9月、ウエハ完成2026年5月、デリバリ2026年6月)

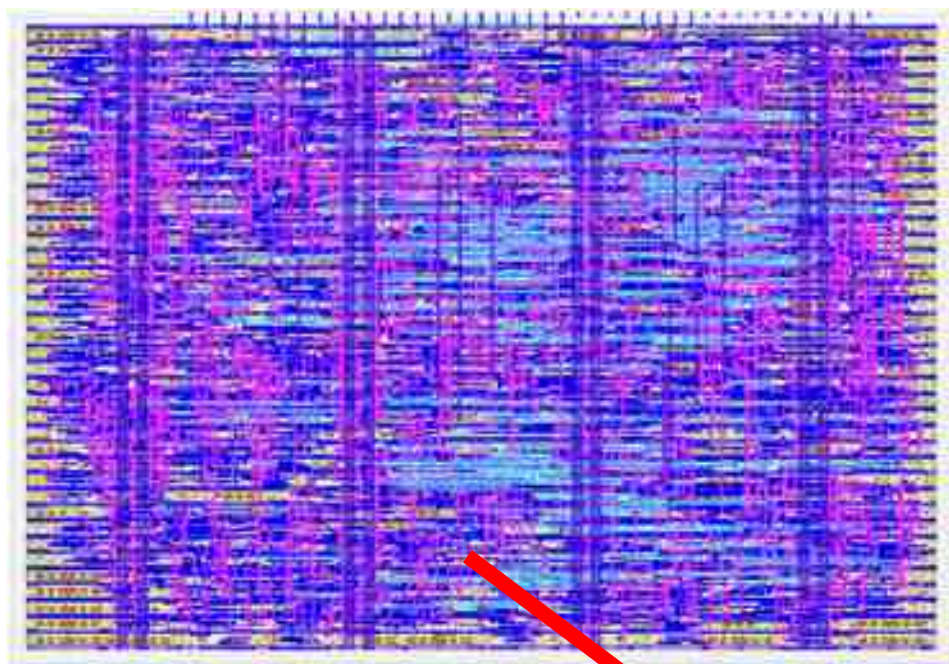https://tinytapeout.com/chips/ttsky25a/tt_um_mcs4_cpu


 
<https://tinytapeout.com/chips/ttsky25a/>



シンプルなチューリング完全CPU bfCPUの設計とシリコン化

設計 <https://github.com/munetomo-maruyama/bfCPU.git>

Tiny Tapeout https://github.com/munetomo-maruyama/ttsky_bfCPU.git


(I/O誌2026年4月号掲載、ISHI会同人誌Vol.3掲載予定)

シンプルでチューリング完全なbfCPU

チューリング完全で+シンプルで+文化のある+楽しい アーキテクチャ！

■ bfCPU

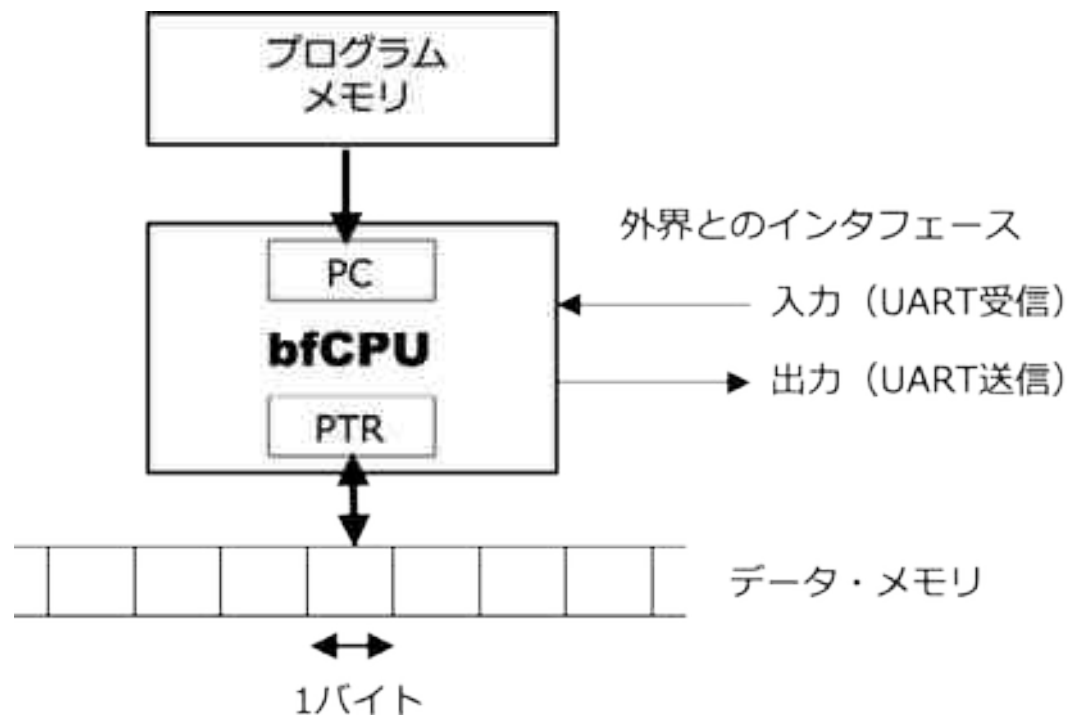- 1993年にスイスのUrban Müllerが提唱したBrainf*ck(*=u)というアーキテクチャ
ここではbfCPUと呼ぶ（少々品がない名称のため）
- シンプルなチューリング完全マシンとして有名
- わずか8個の命令しか持たない8ビットCPU
- これだけで任意のアルゴリズムを実現できる
- 外部とのインターフェースはUARTを使う
- 難解プログラミングとして有名 でも、すごく面白い！



●bfCPU のプログラムはその可読性・記述性がとても低く、難解プログラミング言語の一種に挙げられており、加算を実行するだけでもパズルのようだ。難解プログラミング言語とbfCPU について、Daniel Temkin は以下のように評している。

「難解プログラミング言語(Esoteric programming languages : esolangs) は、プログラミングの世界から生まれた一種の表現芸術である。それは、言語の役割を単なる“命令と制御の道具” から、“文化的な表現や既存の枠組みへの拒絶” へと作り変える試みでもある。**なかでも群を抜いて悪名高いのがbfCPU の言語(命令) だ。**この言語は、コンピュータ本来のロジックをむき出しのままプログラマーに突きつける一方で、人間の言葉と機械語との距離を縮めることを徹底的に拒む。そうして私たちを滑稽なまでの論理の迷宮へと引きずり込むのだ。bfCPU は究極のミニマリズムを貫いており、命令として認識できるのはわずか8 つの記号のみしかない。マシンを動かすために“print” といった言葉を使うことは許されず、すべては記号の羅列で記述される。皮肉なことに、この“単純さ”こそが、扱う上での圧倒的な複雑さを生み出す。たとえば“32” という数字を直接表す記号すら存在しない。プログラマーはメモリの箱を一つずつ行ったり来たりしながら、値を保存する場所を探し、プラスとマイナスの記号を延々と書き連ねて、32 に到達するまでその場所の数値を増やしたり減らしたりしなければならない。こうなると、**32 という数字はもはや単なる“決まった定数” ではなく、**自らの知略で勝ち取るべき“リソース” へと変貌する。4 を8 回足すループを組んで32 を作るのか、あるいは、1 バイトの上限が256 であることを利用して、ゼロの壁を越えて逆算し目的の値へと着地させるのかなど、なんでもアリである。**32 という一つの数字をひねり出す行為そのものが、プログラマーにとっての“独自のスタイル” や“表現のこだわり” を披露する場**となる。」

Temkin Esolangs Daniel Temkin, Glitch & Human/Computer Interaction,2014, <https://nooart.org/post/73353953758/temkin-glitchhumancomputerinteraction>

bfCPUの命令体系

- オリジナルの命令は、**> < + - . , []** の8個のみ（命令コード = 1個のASCII文字）
- 今回の設計では、reset命令とnop命令を追加（命令コード = 4ビットのバイナリ）
- 命令コードは、オペコードのみ、オペランドなし

命令コード	記号	ニーモニック	等価C言語	意味
0000	>	pinc / p++	ptr++	データ・ポインタPTRを1つインクリメントする（右隣のデータ・メモリを指す）
0001	<	pdec / p--	ptr--	データ・ポインタPTRを1つデクリメントする（左隣のデータ・メモリを指す）
0010	+	inc	(*ptr)++	データ・ポインタPTRが指すデータ・メモリ内のバイト・データを1つインクリメントする（1を加算）
0011	-	dec	(*ptr)--	データ・ポインタPTRが指すデータ・メモリ内のバイト・データを1つデクリメントする（1を減算）
0100	.	out	putchar(*ptr)	データ・ポインタPTRが指すデータ・メモリ内のバイト・データを出力する（UARTから送信する）
0101	,	in	*ptr=getchar()	バイト・データを入力して、データ・ポインタPTRが指すデータ・メモリにライトする（UARTが受信するまで待つ）
0110	[begin	while(*ptr) {	データ・ポインタPTRが指すデータ・メモリ内のバイト・データがゼロなら、次の命令に進まずに、このbegin命令 ([) の先にあるネスト深さが対応するend命令 (]) の次の命令までジャンプする。非ゼロなら、このbegin命令 ([) の次の命令に進む。
0111]	end	}	データ・ポインタPTRが指すデータ・メモリ内のバイト・データが非ゼロなら、次の命令に進まずに、このend命令 (]) の前にあるネスト深さが対応するbegin命令 ([) の次の命令までジャンプする。ゼロなら、このend命令 (]) の次の命令に進む。
1000	なし	reset	なし	PC=0、PTR=0に初期化し、データ・メモリ全体をゼロ・クリアして、プログラムの先頭から実行する
1001	なし	なし	なし	リザーブ
1010	なし	なし	なし	リザーブ
1011	なし	なし	なし	リザーブ
1100	なし	なし	なし	リザーブ
1101	なし	なし	なし	リザーブ
1110	なし	なし	なし	リザーブ
1111	なし	nop	なし	何も実行しない

bfCPUの難解プログラム集 : <https://brainfuck.org>
 この文化を楽しめるのがbfCPU

- PTRが指すデータ・メモリの中身をゼロクリアする
 [+] または [-]

- 加算プログラム (UARTが2つの数値を受信して加算結果を送信する)
 ,>,<[->+<]>.


- 乗算プログラム (UARTが2つの数値を受信して乗算結果を送信する)
 ,>,<[->[->+>+<<]]>>[-<<+>>]<<<]>>.

- Hello World! (UARTから文字列"Hello World!" + 0x0aを出力)
 ++++++++ [>+++++ [>++>+++>+++>+<<<<-] >+>+>->>+ [<]<-]
 >>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<..+++..-----.-----.>>+.>+.

<https://github.com/munetomo-maruyama/bfCPU/tree/main/bfTool>

■アセンブル (コンパイル)

ソース : helloworld.asm

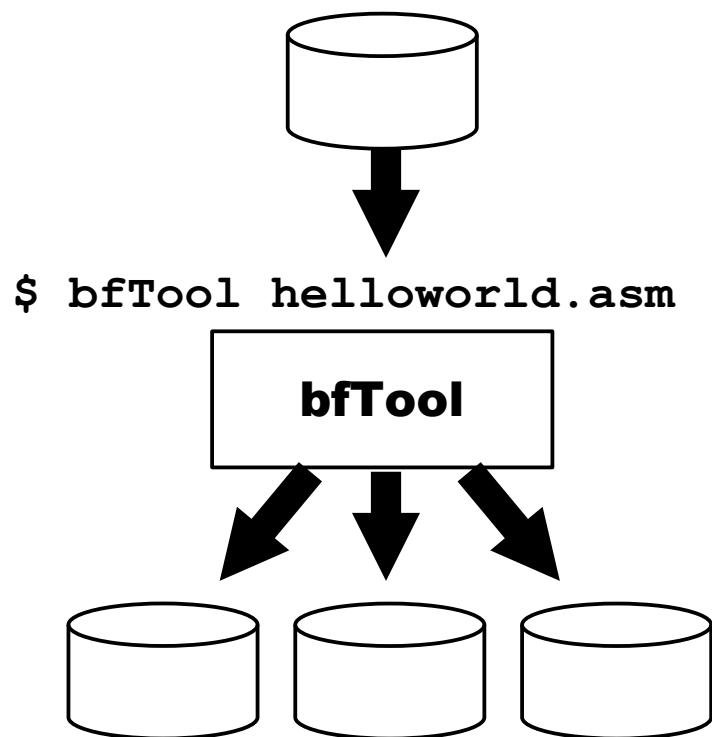

```
$ bfTool helloworld.asm
```

bfTool

バイナリ : helloworld.hex


リスト : helloworld.lis

Verilog : helloworld.v

(論理SIMのメモリ初期化用)

■シミュレーション

バイナリ : helloworld.hex

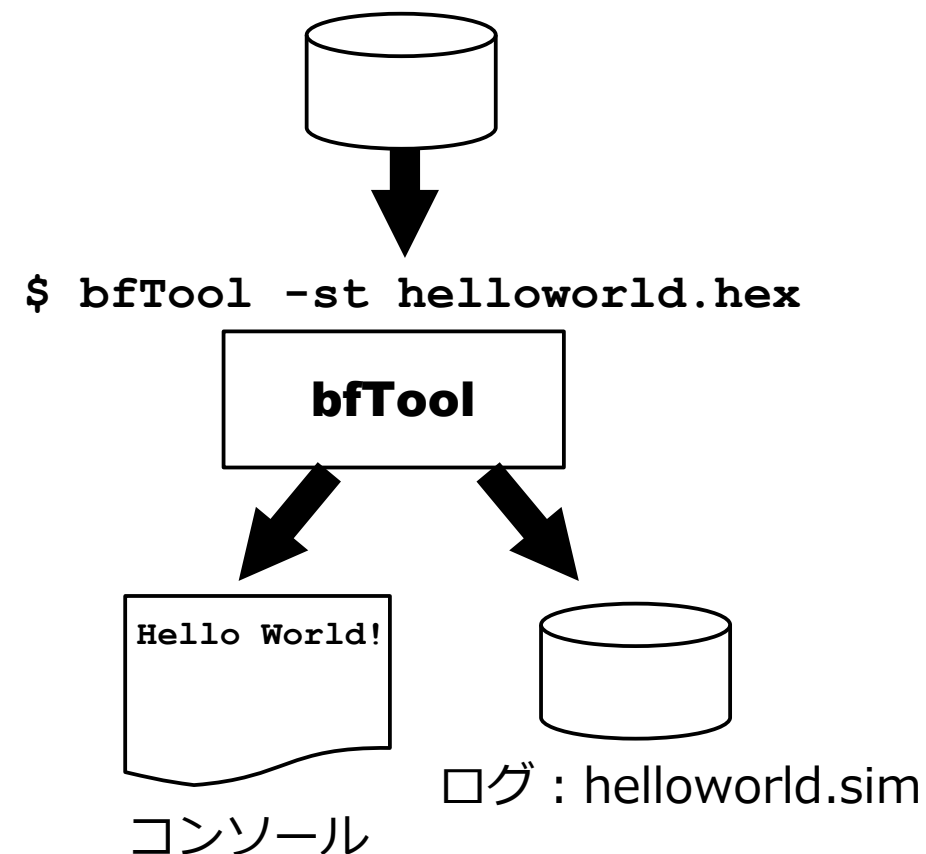

```
$ bfTool -st helloworld.hex
```

bfTool


Hello World!

コンソール



ログ : helloworld.sim

bfCPUのパイプライン制御設計

 
- F** 命令フェッチ
- D** 命令デコード・実行
- MW** データ・メモリ・ライト
- MR** データ・メモリ・リード
- IW** IOライト
- IR** IOリード



aph : aphase
dph : dphase

 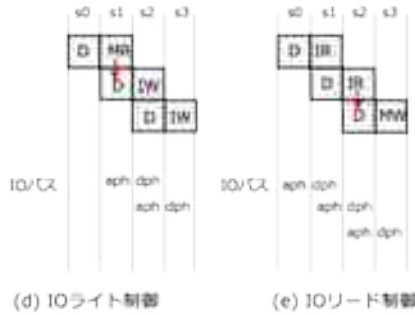

↓ : 命令フェッチ(aphase)起動後PC++

 

↓ : 命令フェッチ(aphase)起動後PC++




↓ : 命令フェッチ(aphase)起動後PC++
↓ : DM_RDATAをALLIで+1または-1してDM_WDATAに出力





↓ : 命令フェッチ(aphase)起動後PC++
↓ : DM_RDATAをALLIでスルーしてIO_WDATAに出力



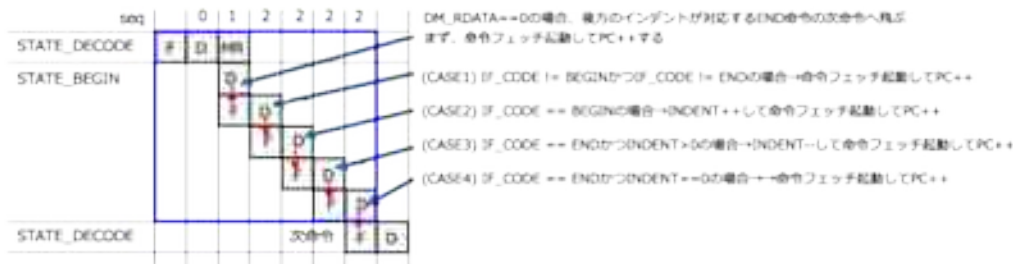↓ : 命令フェッチ(aphase)起動後PC++
↓ : IO_RDATAをALLIでスルーしてDM_WDATAに出力




(f) begin ([)

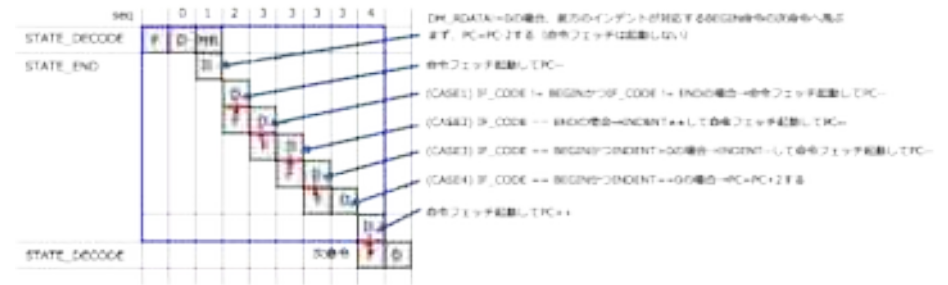 

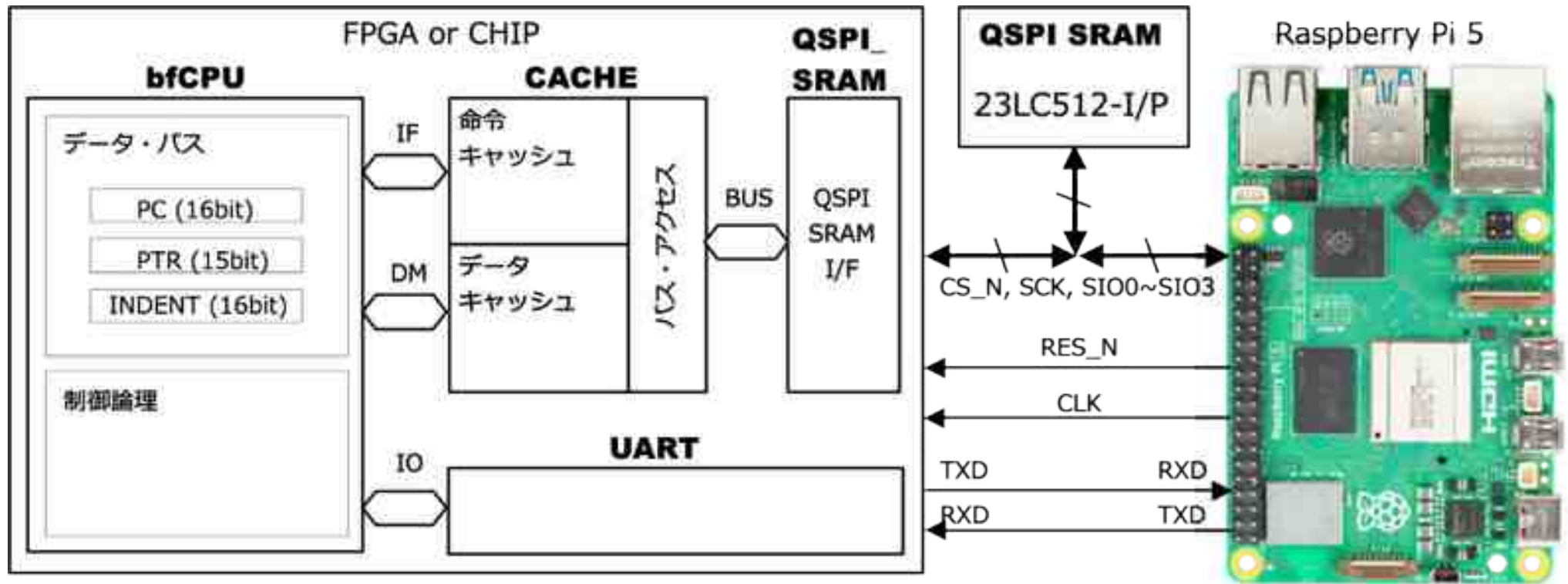(g) end (])


bfCPUシステムのブロック図

- bfCPU : 2段~4段のパイプライン動作
- 命令キャッシュ :
 ダイレクト・マップ、4bit × 8word × 4 エントリ、ライン長: 4bit × 8word
- データ・キャッシュ :
 ダイレクト・マップ、ライト・バック、8bit × 4word × 2 エントリ、ライン長: 8bit × 4word
- QSPI_SRAM : シーケンシャル・モード (Microchip 23LC512-I/P)
 QSPI_SRAMへのプログラム・ロードとbfCPUのリセット (実行開始司令) はRaspberry Pi 5が担う
 Raspberry Pi 5側の自作アプリ : **bfRun**




bfCPUシステムの論理検証

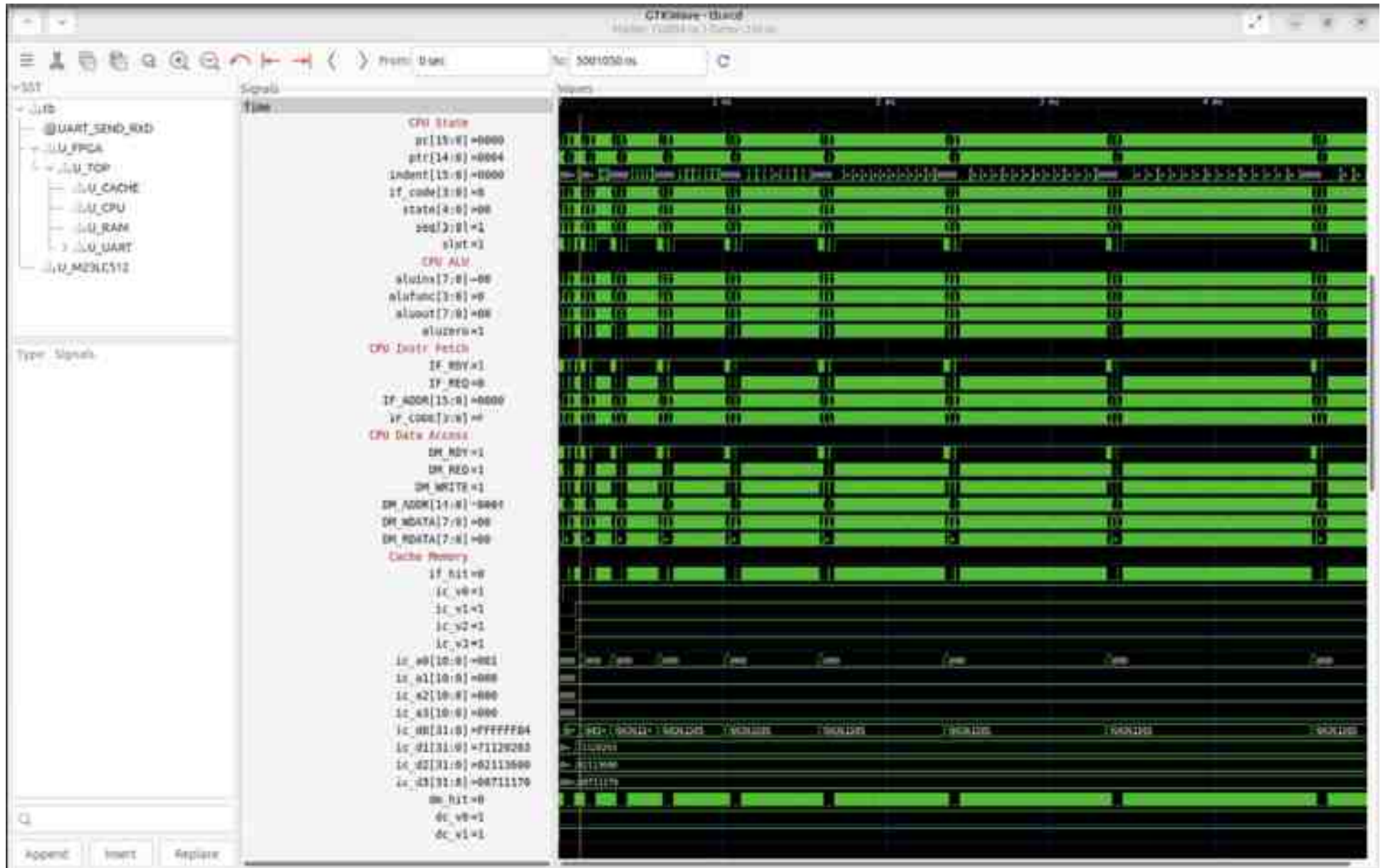- 乗算プログラムでの検証結果：乗数・被乗数が大きくなるにつれ実行時間が長くなっていく。
- 乗算プログラム本体を実行中は命令バスやデータ・バスにウェイト入らず、キャッシュの効果が見える。





bfCPUシステムのFPGA実装とシステム検証

- FPGAボード(Terasic社DE10-Lite)+QSPI_SRAM(23LC512-I/F)+Raspberry Pi 5を結線
- ラズパイは、①システム・クロック生成、②リセット生成、③QSPI_SRAMへの書き込み、を担う
- ラズパイがbfCPUをリセット中にQSPI_SRAMにプログラムをライトし、リセット解除して実行開始
- ラズパイ上に上記操作のためのアプリ「**bfRun**」を用意

 

Terasic社DE10-Lite (Max 10)

 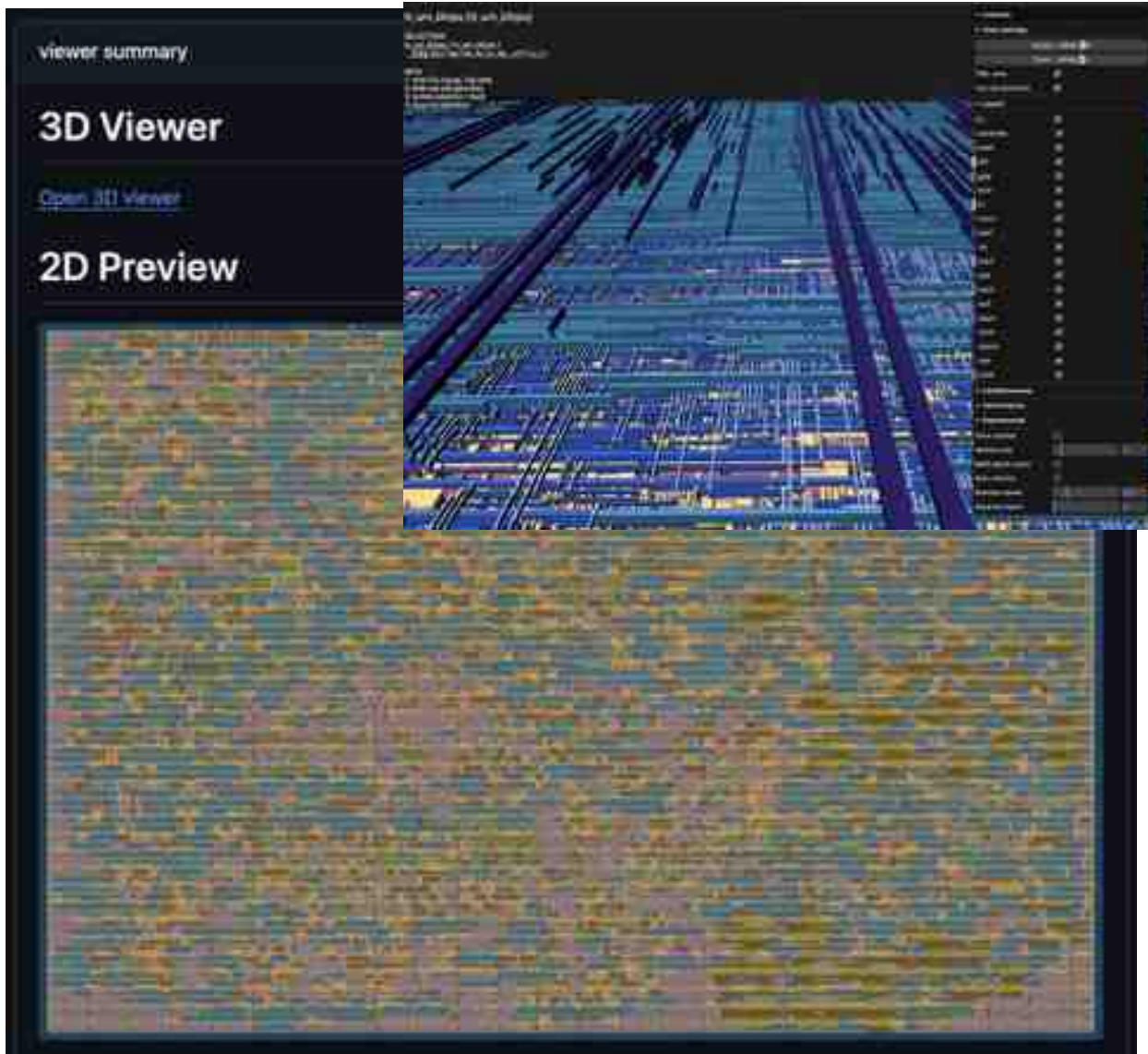- TTSky26aに設計データを提出済み (TO締切2026年5月、ウェハ完成2026年10月、デリバリ2026年12月)
- bfCPUのタイル数は2x2で実装 (キャッシュ・レスにすると2x1)
- 配置密度は要調整 ● アンテナエラー有りでも受付けてくれる



実用RISC-V CPUの自作と 22nm 商用シリコンへの実装

<https://github.com/munetomo-maruyama/mmRISC-1.git>

項目	内容
CPUコア名称	mmRISC-1 (Much More RISC)
命令セット (ISA)	RV32IM[A][F]C []は選択可能
Hart数 (CPUコア数)	1 hart ~ 1,000,000 harts
特権モード	Machine Modeのみ
パイプライン段数	整数命令 : 3~5段、浮動小数点命令 : 5~6段
32ビット整数乗算性能	1-cycle
32ビット浮動小数点演算性能	1-cycle (FADD.S/FMUL.S/FMADD.S)
デバッグ・サポート機能 (実用CPUコアのために必須)	RISC-V規格の「External Debug Support Ver.0.13.2」に準拠 4-wire JTAGインタフェース / 2-wire cJTAG インタフェース ハードウェア・トリガ x 4
割り込み	RISC-V標準 : External + Machine Software + Machine Timer 独自拡張 : User IRQ : 64入力 全ての割り込み要因に独立ベクタをアサイン IRQ割り込み要求毎に16段階の優先レベル指定可、ネスティング可
バス・インタフェース	AHB-Lite (命令/データ/LR-SCモニタ/デバッグ・アクセス) AXI-4 (オプション : 対応容易性確保)
RTL	Verilog-2001, System Verilog
検証	論理シミュレーション(QuestaSim) システム検証 (FPGA + OpenOCD + Eclipse)
Github	https://github.com/munetomo-maruyama/mmRISC-1

●ALU系 (Reg-Reg/Reg-Imm) 命令

LUI/AUIPC
ADDI/SLTI/SLTIU/XORI/ORI/ANDI
SLLI/SRLI/SRAI
ADD/SUB/SLL/SLT/SLTU/XOR/SRL/SRA/OR/AND
CSR_{RR}/CSR_{RS}/CSR_{RC}
CSR_{RI}/CSR_{SI}/CSR_{CI}




- ALU系命令は、Eステージで、ソース・レジスタを読み出し、演算を行い、その結果をディスティネーション・レジスタに書き込む。前後の命令でディスティネーション・レジスタとソース・レジスタが同一でも、干渉し合わず実行できる。
- Dステージで2命令先の命令フェッチを起動する。

ALU : Arithmetic Logic Unit

●メモリ・ストア命令


SB/SH/SW

 

- ストア命令は、Eステージでメモリのアクセス先アドレスを計算して、ライト・データを準備し、次のMステージでメモリにライトする。

●無条件分岐命令


JAL/JALR

 

- 無条件分岐命令直前の命令のD₀がその2命令先のフェッチF_{0v}を起動しているが、それはオーバーラン・フェッチとなり無視。
- 無条件分岐命令のIDステージは3ステップ構成。
- 無条件分岐命令の最初のD₁は命令フェッチを起動しない。ただしD₁後のE₁で分岐先アドレスを計算。E₁で計算した分岐先アドレスからD₂が分岐先命令のフェッチF₄を起動。D₃がその次の命令のフェッチF₅を起動する。
- 分岐先の命令からは通常通り動作。

●例外処理関連命令

EBREAK/ECALL/MRET

 

- 基本的に無条件分岐命令と同様。
- EBREAK・ECALL命令
E₁: CSRのMSTATUS/MEPC/MCAUSE/MTVALを更新
分岐先: CSRのMTVECとMCAUSEにより決定
- MRET命令
E₁: CSRのMSTATUSを更新
分岐先: CSRのMEPCが示すアドレス

●メモリ・ロード命令

LB/LH/LW/LHB/LWU

(1) ロード命令のディスティネーション・レジスタを後続の命令が参照しない場合



- ロード命令は、Eステージでメモリのアクセス先アドレスを計算して、Mステージでメモリをリードして、リード・データをWステージでディスティネーション・レジスタに格納する。

(2) ストール制御: ロード命令のディスティネーション・レジスタを後続の命令が参照する場合




- ロード命令のディスティネーション・レジスタを後続命令が参照する場合は、ロード命令のWステージと、当該後続命令が参照するステージが重なるまでその後続命令のDステージをストールさせる。
- Wステージではまだディスティネーション・レジスタへ書き戻す直前であり後続命令でそのデータを参照するステージはレジスタ本体を参照せず、Wステージで書き戻す直前の値を参照する (レジスタ・フォワーディング)。



●条件分岐命令


BEQ/BNE/BLT/BGE/BLTU/BGEU

(1) 分岐taken時

 

- 条件分岐命令は、前命令までの実行結果が反映された汎用レジスタの大小判定で分岐するかどうかをD₁で判断する。
- 条件分岐命令のD₁で分岐する判断をしたら、その後の動作は無条件分岐命令と同様である。分岐taken時の条件分岐命令は3ステップで実行される。

(2) 分岐not-taken時

 

- 条件分岐命令のD₁で分岐条件不成立の場合は、通常命令と同様にD₁で2命令先の命令フェッチを起動し、1ステップで終了する。

(3) ストール制御: 前の命令のディスティネーション・レジスタを条件分岐命令が参照する場合




- 直前命令のE₀のディスティネーション・レジスタを条件分岐命令のD₁が参照する場合は、D₁時点ではディスティネーションレジスタに書き込まれていないので、書き込まれる前のALU出力を参照する (レジスタ・フォワーディング)。




- ロード命令のディスティネーション・レジスタを条件分岐命令のD₁が参照する場合は、D₁をストールしてW₀ステージにおけるレジスタに書き戻す直前の値を参照する。

- 各命令のデータの流れから、パイプライン動作とデータ・パスを描く

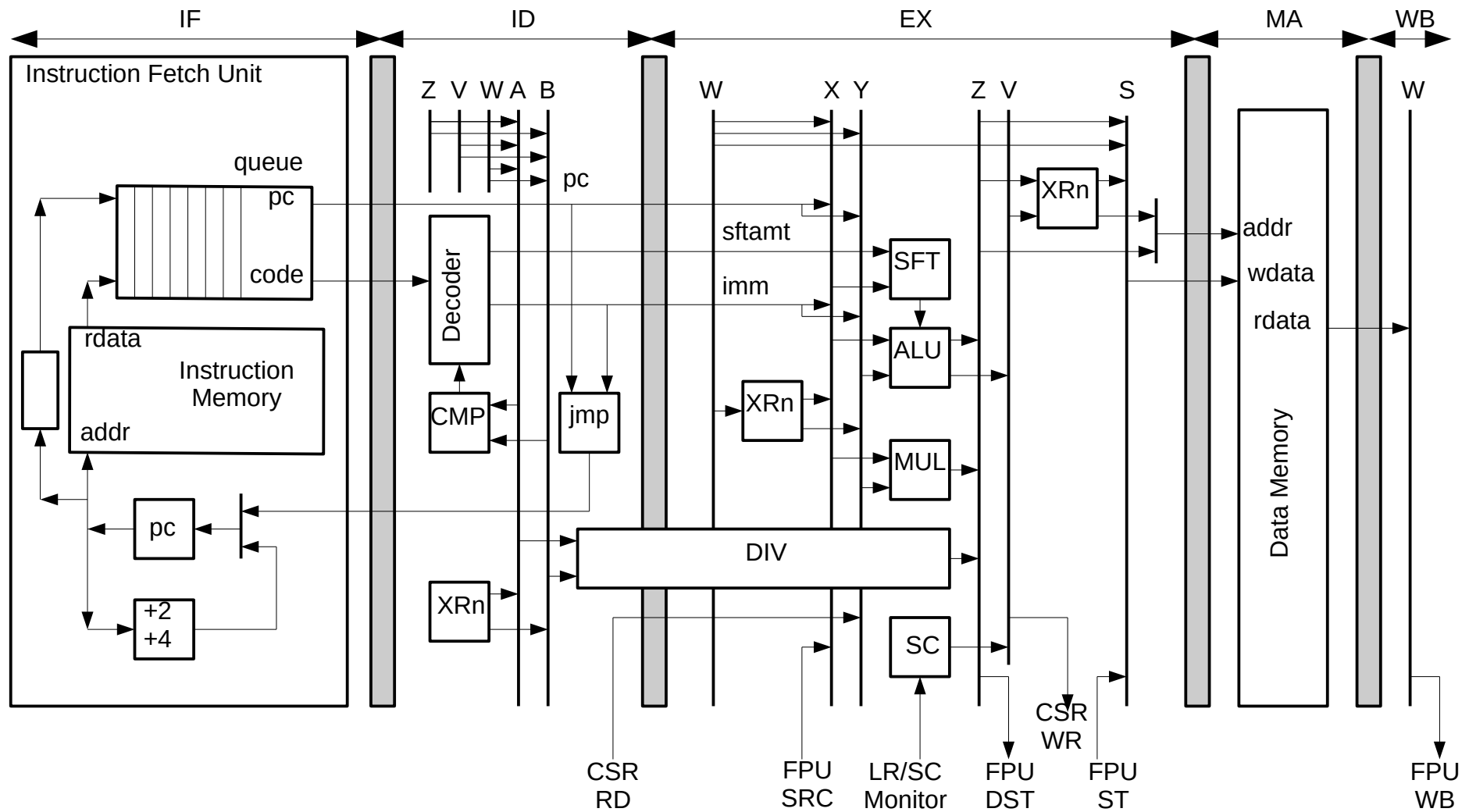

CPU Core : mmRISC-1

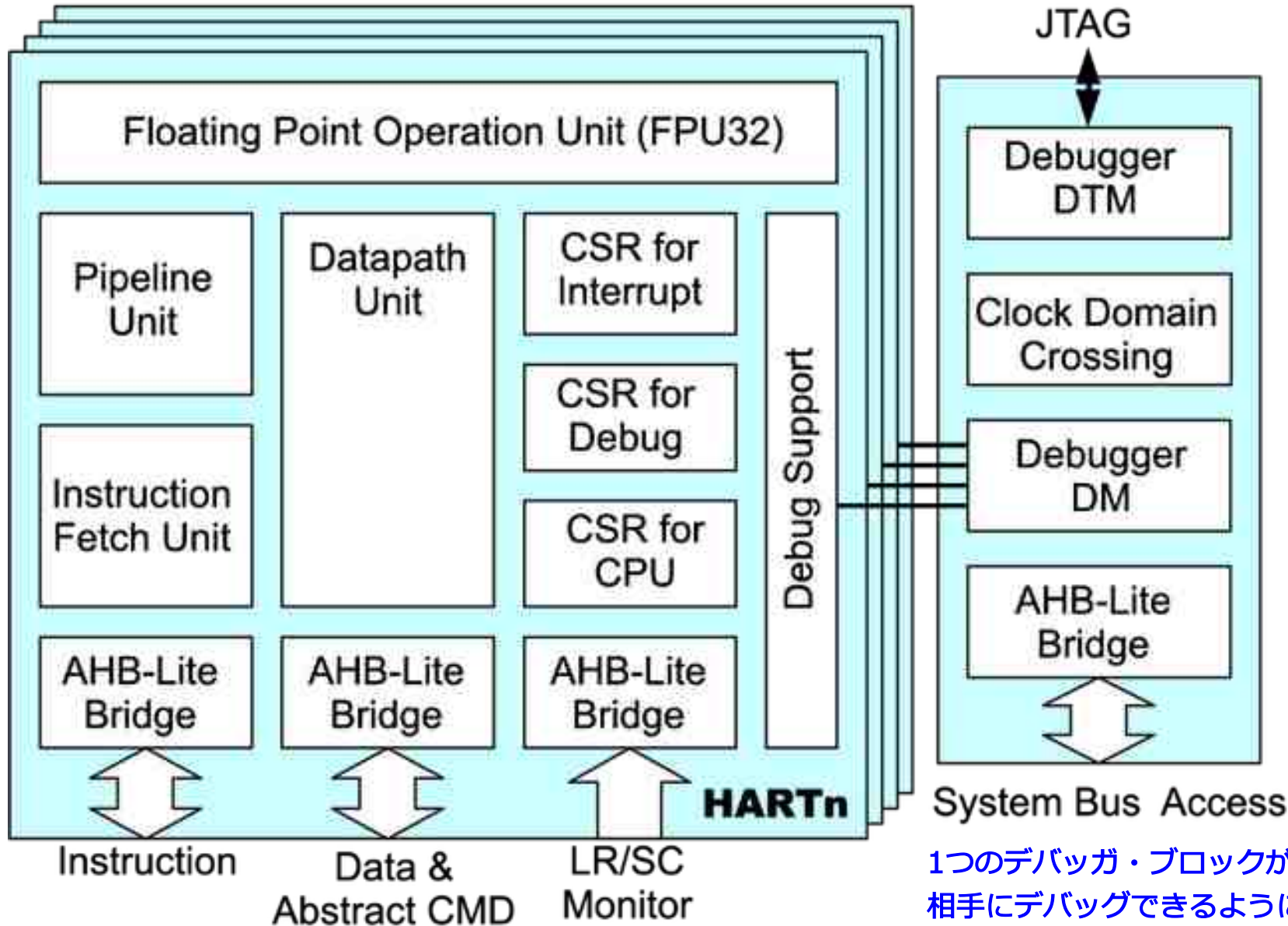

1つのデバッガ・ブロックが複数のコアを相手にデバッグできるようになっている

FTDI FT2232D

秋月電子 USBシリアル2ch変換モジュール AE-FT2232



USB-JTAG
変換ボード

FPGAボード
Terasic DE10-Lite \$140

SDRAM
64MB


10M50

加速度センサ

Adafruit 2.8" TFT Touch Shield for Arduino with
Capacitive Touch Screen (Product ID 1947)

LCD Controller=ILI9341 (SPI I/F)

 Capacitive Touch Controller=FT6206 (I2C I/F)



LCDタッチパネルを
載せるとカッコいい！

● Eclipse + OpenOCD

4-wire JTAG

2-wire cJTAG



USB-JTAG/cJTAG I/F



● **某** 商用 RISC-V統合化開発環境 (非公式・動作確認済)

4-wire JTAG

2-wire cJTAG



USB-JTAG/cJTAG I/F




● mmRISC-1を**某社MCU**向けにご採用いただきシリコン化

ターゲット・プロセス : 22nm mixed signal CMOS (プレーナ・プロセスの最終世代)

リアルな半導体設計は、手間と工数が膨大

RTL記述	DFTのSCANテスト・モード時は、JTAG/cJTAG関連論理のF/FのJTAG/cJTAGクロックをメイン・クロックに切り替える対応が必要
機能検証	CHIP全体でクローズできているかの視点で (メモリ、デバッグ、モジュール間信号)
システム検証	CHIP全体を大規模FPGAに実装して、ターゲット・アプリケーションを載せて検証
論理合成	DFT(SCAN F/F)挿入、タイミング制約SDC (FPGAからはだいぶ変わる)
等価検証	論理合成前後で、RTLとゲート・レベル・ネットの間の等価検証
テスト設計	SCANテスト・パターンの自動生成と検出率確認
機能検証	ゲート・レベルでの機能検証 (Verilogの曖昧さの保険)
タイミング検証	仮負荷ベースでタイミング制約SDCによるスタティック・タイミング検証
レイアウト	クロック分配とタイミング収束させながらの物理レイアウト実装
タイミング検証	実負荷ベースでタイミング制約SDCによるスタティック・タイミング検証
等価検証	レイアウト前後で、ゲート・レベル・ネットの間の等価検証
機能検証	物理レイアウト後のゲート・レベルでの機能検証
テープアウト	DRC/ERC/LVS検証後、テープアウト

 


● 苦労した点：OCV (On Chip Variation)

OCV：同一チップ内のゲートの遅延ばらつき ⇨ 静的タイミング解析 (STA：Static Timing Analysis)


■ レガシー 180nm世代：フラットOCV

 - ・ チップ内のゲートのばらつきは同程度の傾向
- ・ 大きくても±10%のばらつき
- ・ STAはOCVをワースト・マージンとして加えるだけで簡単



■ 微細化 22nm世代：AOCV・SOCV・POCV

 - ・ チップ内のゲートのばらつきはランダム、しかもでかい
- ・ OCVの最大値±40%をワースト・マージンとして加えるとタイミングが全く閉じない (悲観的になりすぎる)



- ・ AOCV (Advanced OCV)：短いパスは悲観的に、長いパスは楽観的にみる
- ・ SOCV (Statistical OCV) / POCV (Parametric OCV)：セル遅延を平均値と標準偏差で統計的に扱う
- ・ STA用EDAツールが**高級化**！ 要するに**金**！

- FinFET 7nm世代は、フラットOCVだと±50%～±100%のばらつきになるらしい。
AOCV/SOCV/POCVを駆使しても設計が大変になる

● 苦労した点：温度に対する遅延特性

■ レガシー 180nm世代：

- ・ 温度が高いと電子や正孔が散乱されてキャリア移動度が低くなるため、温度が高いと遅延が大きい
- ・ ワースト条件がどこにあるか把握しやすい ($T_j = -40^\circ\text{C}$ はベスト、 $T_j = +125^\circ\text{C}$ は Worst)
- ・ 検証条件すなわちサインオフ条件を絞りやすい

■ 微細化 22nm世代：


- ・ 電源電圧の低下とともに、閾値電圧 (V_{th}) の影響が大きくなる
- ・ 温度が低いと V_{th} が上がる \Rightarrow 電流を減らそうとする \Rightarrow 遅延が増える
- ・ 移動度と V_{th} の凌ぎ合いで、どこが Worst 温度条件かがわかりにくい
- ・ 検証条件すなわちサインオフ条件を絞れず、多くの条件での検証が必須！

※ $T_j = 0^\circ\text{C}$ くらいが Worst 遅延になる条件もある。

● 出来上がった22nmシリコンチップ



- 組み込みフィードバック制御アプリ向けMCU
 - ・ 複数のエンド・ユーザでシステム試作済/試作中
 - ・ CP歩留り $\gg 95\%$
- mmRISC-1コア
 - ・ RV32IMAFC (符号小数点演算命令含む)
 - ・ 2-wire cJTAGデバugga

ロジックはゴミ

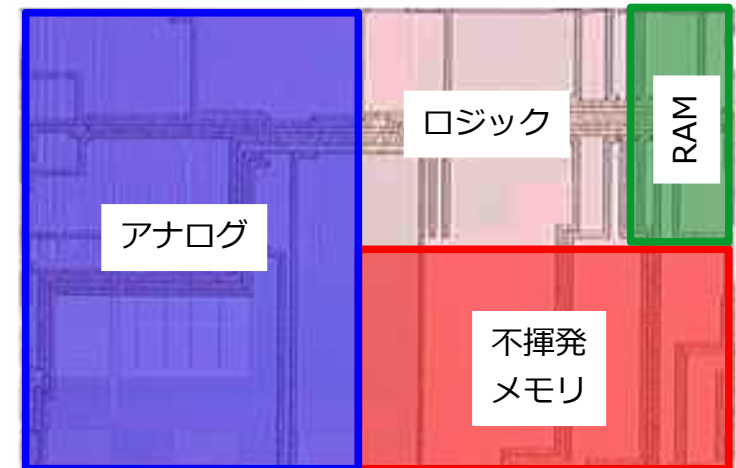


● 苦労が多く緊張もするが、何千万・何億個も旅立ち、世の中への貢献度は高い

●製品としてのシリコン化は、設計工数・EDA費用がとにかく大変

  

●シリコン・チップ化を誰でもできるのがオープンソース・シリコン！

 

- FPGAとの違い：
- ・どこにもないこの世で唯一のレイアウトされたチップ
 - ・それが物理的・電氣的に動作している不思議さ
 - ・眺めて楽しい

CPU設計と そのシリコン化の楽しさ

● CPU設計の楽しさ

- **Central** Processing Unitだけに、システムを中心に担える
- 取り巻くエコシステム（コンパイラ、OS、デバッガ）との一体感
- 本当の意味で、ロジカルな思考を楽しめる
- バグれない責務の重い仕事 → やりがいと達成感
- 「ソフト=世の中」を動かす土台なので、やっぱり、なんだか楽しい

● CPUのシリコン化のやりがい

- 本物のCPU（GPU含むプロセッサ全般）はシリコンの上で実現可
- 自分の設計が、何千万、何億個と生産されて世のシステムを動かす
- 自分の思考が唯一無二なチップ・レイアウトとなって動く



■半導体業界の課題

- 人材不足（特に日本は、米台中と比較して極端に少ない）
- 開発費用（ツール、試作）が高い
- 開発機会が少ない
- 教育機会も不足（子供、学生、若手）
- 人材が育たない

■半導体開発のオープン化（民主化）

- オープンソースのEDAツール（無償）
- オープン化されたPDK（無償+契約不要）
- 安価なシャトル試作サービス

  - CPU設計を勉強し、オープンソース・シリコンで実践鍛錬しよう！
- 就職なら、ぜひ、半導体メーカーまたは半導体設計を行うシステム・メーカーへ！



(左) David Patterson, John Hennessy, Computer Organization and Design RISC-V Edition, 2017, Morgan Kaufmann

(中) Sarah L. Harris, David Harris, Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition, 2021, Morgan Kaufmann

(右) David Patterson, Andrew Waterman, RISC-V原典 オープンアーキテクチャのススメ, 2018, 日経BP

パイプライン

分岐予測

スーパスカラ

アウト・オブ・オーダー

マルチ・スレッド

マルチ・プロセッサ

キャッシュ・メモリ

仮想記憶

今、学び、遊んでいること

● mmRISC-2のゆっくり開発


- RV64GC
- \$L1, \$L2, MMU
- Linuxブート
- 組み込み用途に切り取り易い構造

● お手本 : vivado-risc-v

- Rocket Chipベース
- litesoC使わないシンプルSoC
- このお手本でDebianの立ち上げはOK

● シリコン化 : ChipFoundry?

 - CPUコア部をシリコン化?
- システム側はFPGAで?
- \$14,950なので勇気はない



```
OK | Finished system-user-sessions.service - Permit User Sessions.
OK | Started serial-getty@ttyAU0.service - Serial Getty on ttyAU0.
OK | Reached target getty.target - Login Prompts.
OK | Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
OK | Reached target multi-user.target - Multi-User System.
OK | Reached target graphical.target - Graphical Interface.
p104p184
Debian GNU/Linux 13 debian ttyAU0

debian login: debian
Password:
Linux debian 6.19.12-dirty #1 SMP Sun May  3 13:45:01 JST 2026 riscv64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
debian@debian:~$
```

まとめ

- picoCPUでCPU設計を体験しよう
 - 世界最初のマイクロ・プロセッサ4004の設計とシリコン化
 - シンプルなチューリング完全CPU bfCPUの設計とシリコン化
 - 実用RISC-V CPUの自作と22nm 商用チップへの実装
-
- CPU作りは、FPGAでも実シリコンでも楽しい
 - Tiny Tapeoutは、自由な創造を拡げるプラットフォーム
 - 新たなアイデアで独自チップを設計して試作しよう！
 - 半導体は買う時代から自分で創る時代
 - **半導体で遊び、半導体を知り、そして次世代半導体の創造を！**